

Systemes Numériques

Julien Denoulet – julien.denoulet@upmc.fr

Plan de Cours



- Intro
- Concepts de Base
- Niveaux de Description – VHDL concurrent
- Process – VHDL séquentiel
- Comment bien coder en VHDL
- Testbench - Simulation
- Annexes: Codes VHDL de modules de base

C3

2

Réalisation de Système Num.

 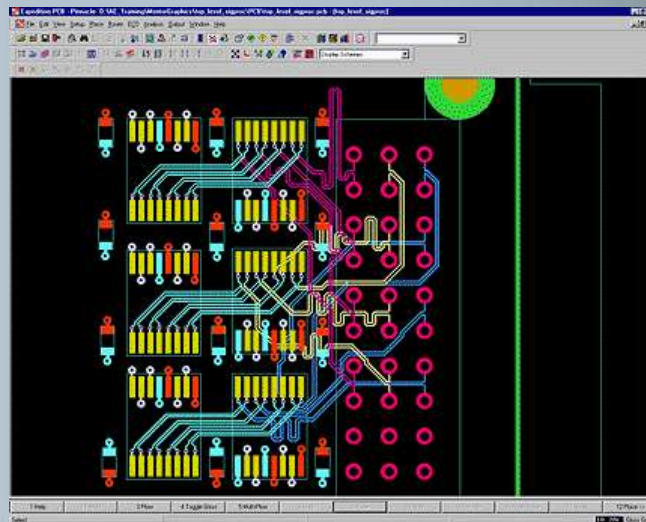- A (not so) very long time ago...
 - Logique câblée
 - Associations de composants discrets
- Outils de conception:
 - Logiciel de routage de carte




C3


3

Réalisation de Système Num.

 - Some time ago...
 - Logique programmable
 - Apparition de composants programmables de faible ou moyenne densité (PAL, CPLD)



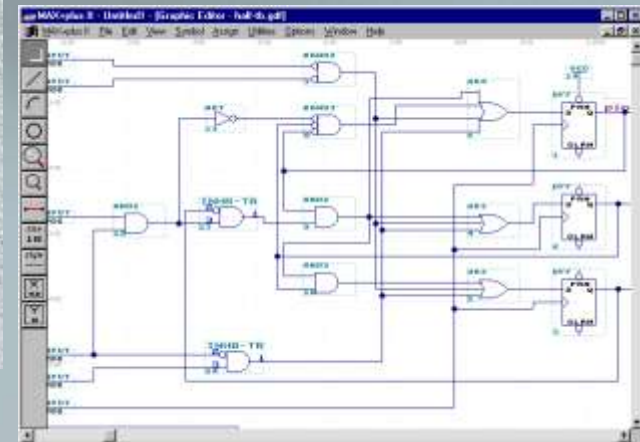- Outils de conception
 - Saisie de schémas
- Langages de description bas niveau (KARL, ABEL)





C3

4

Réalisation de Système Num.

■ Now...

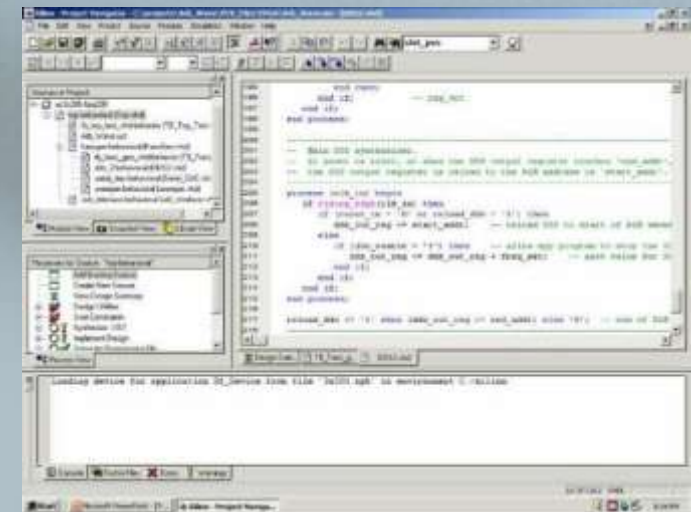 - Augmentation exponentielle de la complexité des circuits
- Outils de conception
 - Logiciels de CAO complexes
 - Langages de description de haut niveau (**VHDL**, VERILOG)



C3

5

Reader's Digest...

■ Bouquins...

- The designer's guide to VHDL
 - Peter Ashenden, Morgan Kaufman
- Circuits numériques et synthèse logique un outil : VHDL
 - J.Weber, M.Meaudre, Masson

■ Cours sur le Web...

- Alain Vachoux (EPFL) – Le Langage VHDL

http://resalpes.grenoble.cnrs.fr/tutorat/vhdl_altera/vhdl/Intro_VHDL_v2.0_notes.pdf

- Telecom ParisTech

http://comelec.enst.fr/hdl/vhdl_intro.html

■ Ressources

- <http://spins.fedoraproject.org/fr/fel/#portfolio> (***) liens logiciels LINUX)
- <http://tams-www.informatik.uni-hamburg.de/vhdl/vhdl.html>

C3

6

Logiciels

- Xilinx ISE Webpack
 - Chaîne de conception et d'implémentation
- Utilisé en TP

<http://www.xilinx.com/tools/webpack.htm>

C3

7



Installation ISE WebPack

- Création d'un compte (gratuit) sur le site de Xilinx
- Download Web Install Client
 - Dézipper le fichier téléchargé
- Run xsetup.exe
- Download et installation d'ISE depuis le site de Xilinx
 - Paramétrage de l'installation

SELECTIONNER ISE WEBPACK ET PAS ISE

- A la fin de l'installation: License Configuration Manager
 - Sélectionner: **START ISE WEBPACK**
 - Connection au site de Xilinx
 - Obtention d'une licence PERMANENTE*

**Mais pas d'exploitation commerciale des systèmes développés avec le WebPack*

Pour plus d'infos:


http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/xtp050.pdf

C3

8

Logiciels

 - Modelsim – Student Edition
 - Compilation / Simulation de VHDL




- Utilisé en TD

www.mentor.com/company/higher_ed/modelsim-student-edition

- Télécharger puis installer
- A la fin de l'installation, un formulaire d'obtention de licence vous est proposé
 - Remplir le formulaire
 - La licence vous sera envoyée par e-mail

C3

9



```
architecture behave of mug is
    signal sig : std_logic_vector(7 downto 0);
begin

    process (sig)
    begin
        for i in 0 to 2 loop
            sig(i) <= '0';
        end loop;
    end process;

    sig(3) <= '1';

end behave;
```



What is the value of sig after 10 ns?

A: 00001000

B: UUUU1000

C: UUUUU000

D: OBIWAN KENOBI

VHDL

Concepts de Base

Langage de Description

Very high speed integrated circuit

Hardware

Description

Language

Langage
de
Description
de
Matériel

C3

11

Langage HDL

- Son but est... de décrire du matériel et d'aboutir à la réalisation d'un circuit
- Spécificités d'un circuit matériel

- Parallélisme




- Permanence des ressources utilisées



VHDL is...

 - Apparition en 1987
- Mise à jour du standard en 1993, 2002 puis 2008
- But: Synthèse des circuits numériques
 - Description synthétisable
 - Plusieurs niveaux de description
 - RTL: Register Transfer Level



- Point d'entrée du flot de conception

VHDL is not...

- Approche différente d'un langage informatique "classique" (C)
 - C: langage séquentiel
 - Une instruction s'exécute après une autre
 - VHDL: langage concurrent
 - Dans un système matériel, tous les blocs travaillent en parallèle
 - Les instructions d'un langage VHDL s'exécutent en parallèle

C3

14

Description synthétisable

- Un code VHDL peut compiler correctement
 - Car il est syntaxiquement juste
 - Mais ne pas fonctionner en simulation


(Comme en C...)

- Un code VHDL peut correctement fonctionner en simulation
 - Mais être rejeté par un outil de synthèse
 - Car la description n'est pas synthétisable

C3

15


Blocs de base VHDL

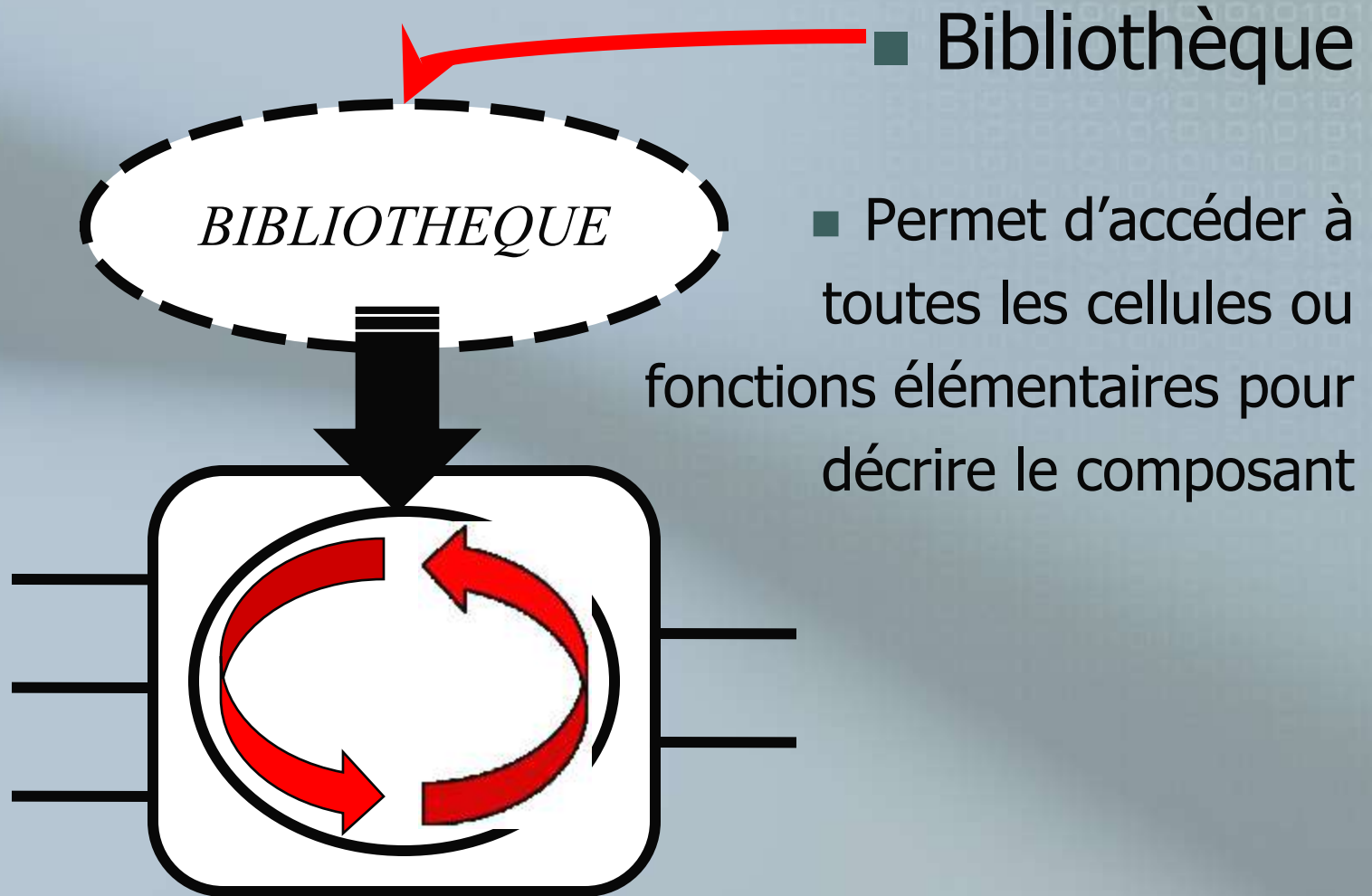

C3

16


Blocs de Base VHDL

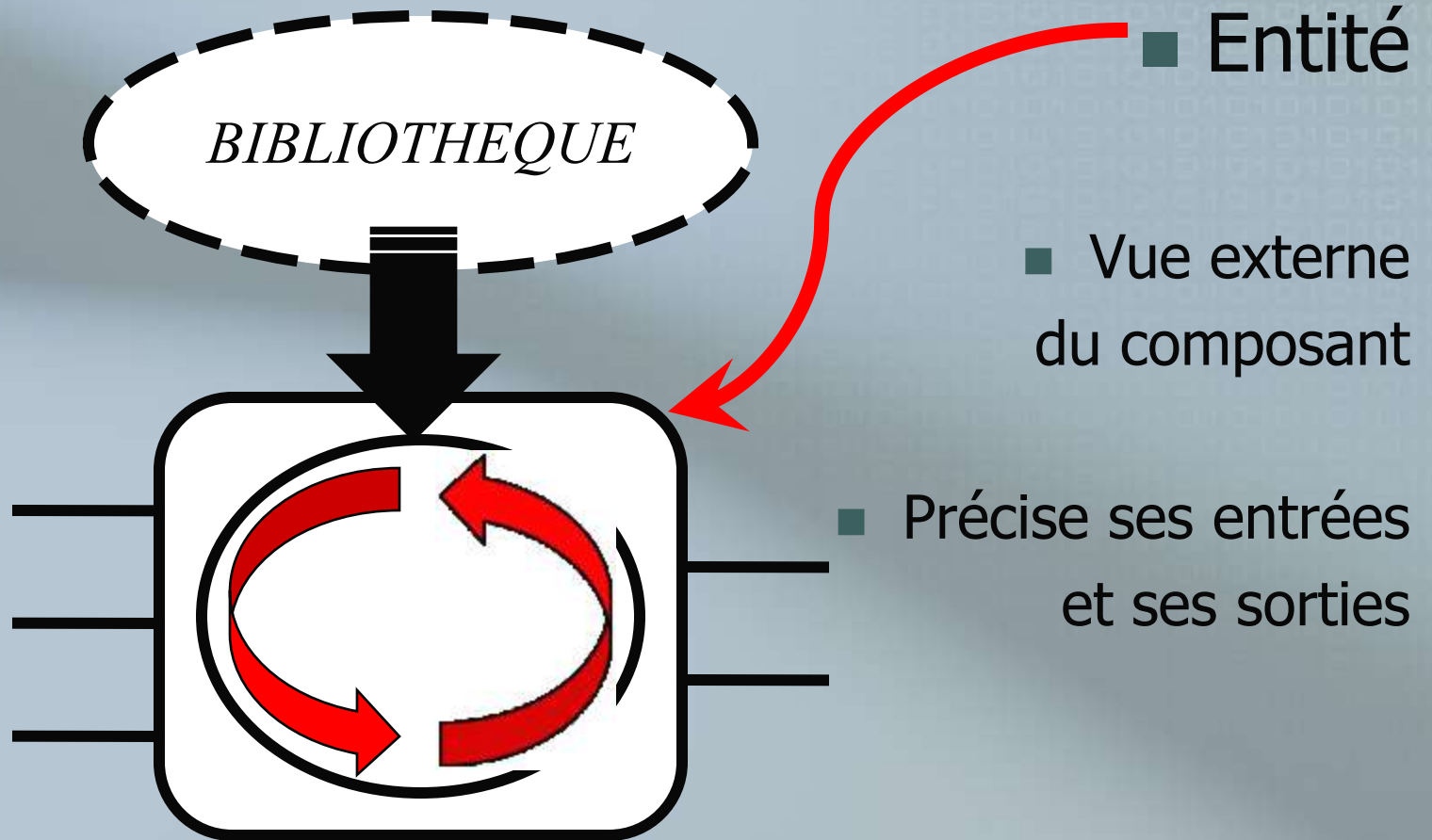

C3

17

Blocs de Base VHDL

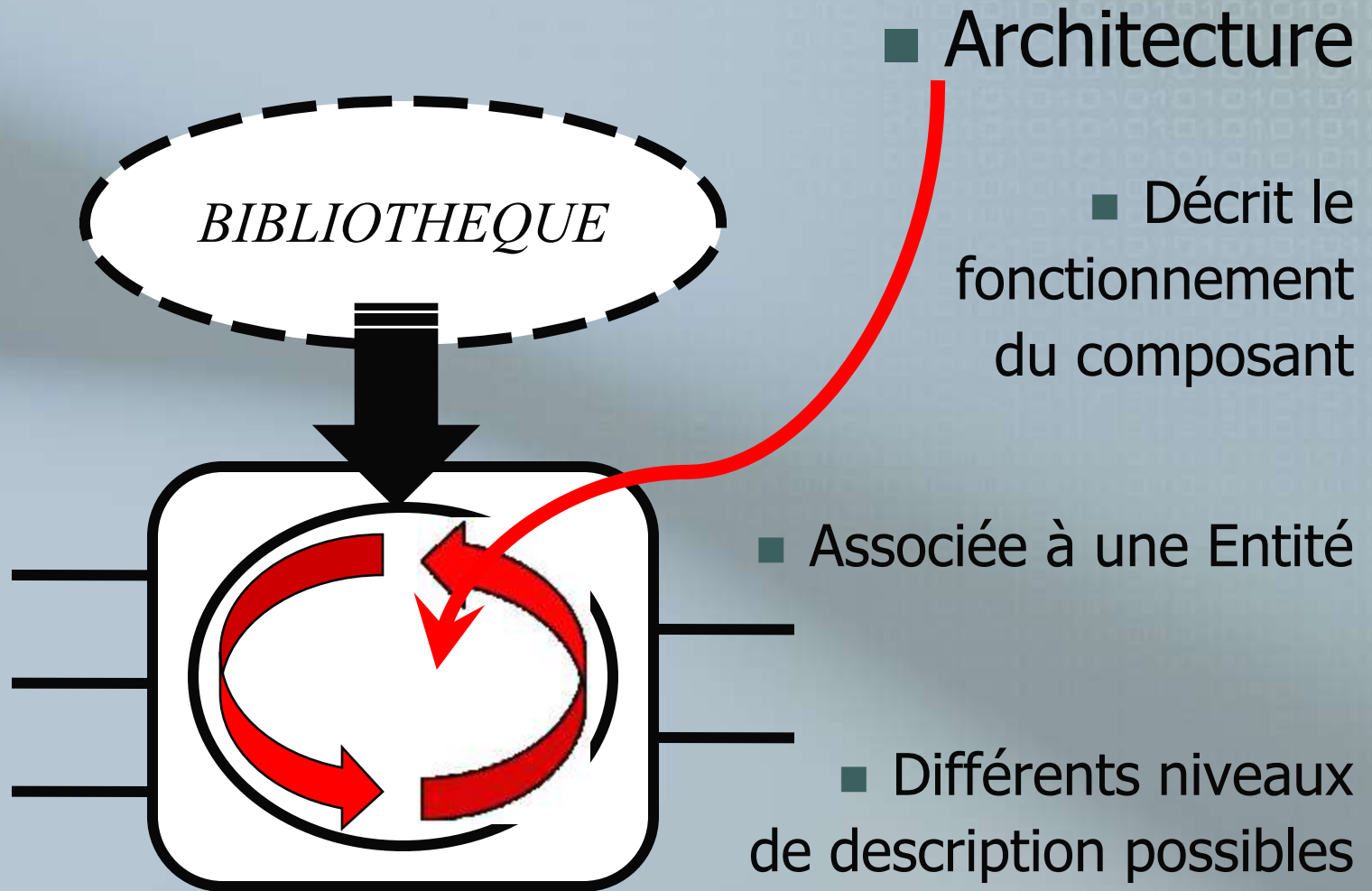

C3

18

Exemple

■ Déclaration d'une Bibliothèque

- En tête de programme
- Utilisation de certains packages
 - Un package regroupe des fonctions ou types de données

```
library ieee;
```


```
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

*Utilisation de deux
packages de la
librairie ieee*

*Utilisation de
toutes les fonctions
du package*

Entité

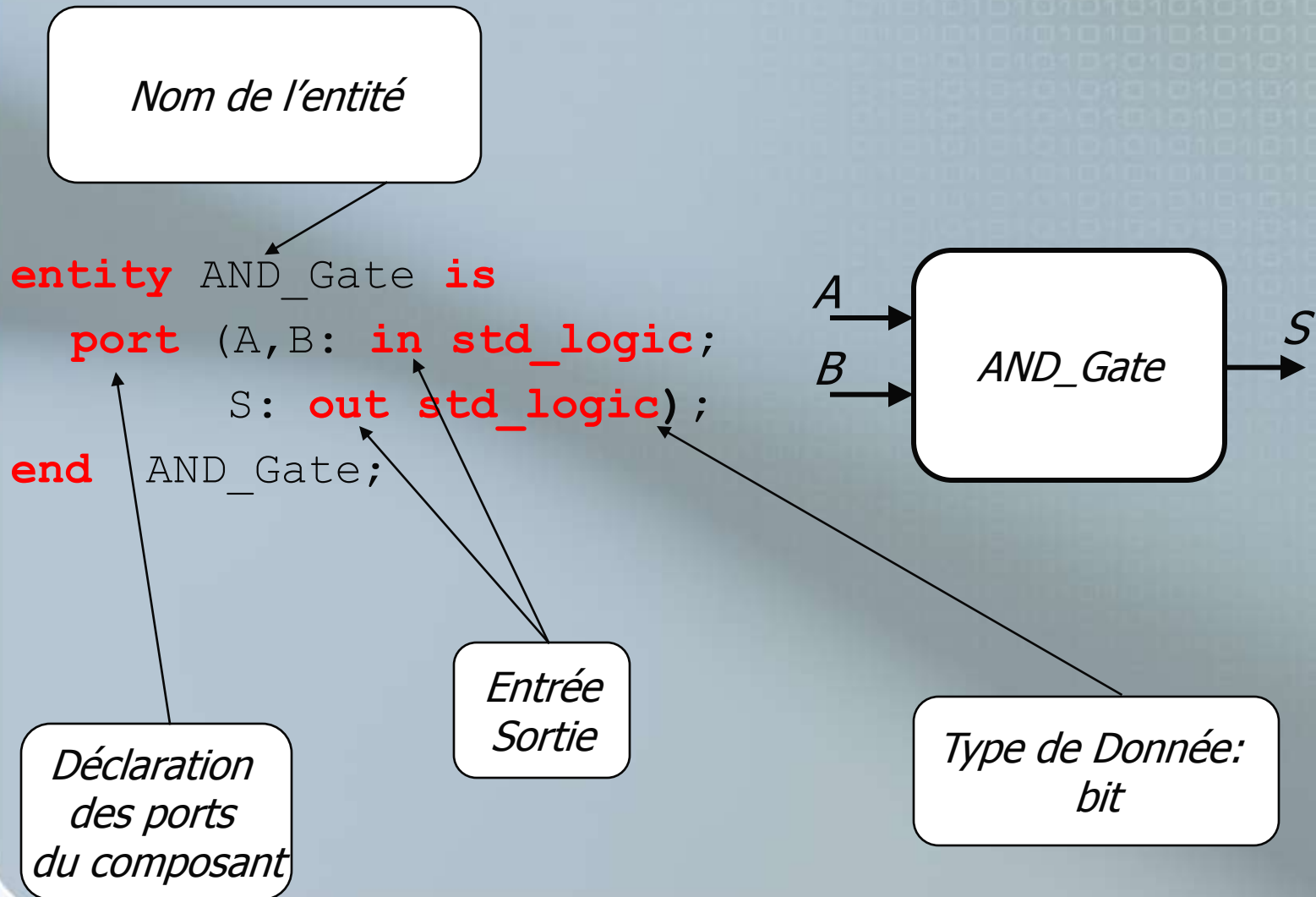


C3

20

Architecture
 
```
architecture Mon_Archi of AND_Gate is  
begin  
    S <= A and B;  
end Mon_Archi;
```



C3

21

Ports

- Le port permet de rentrer ou de sortir une donnée dans le module que l'on décrit
- Le type de la donnée est précisé lors de la déclaration du port
- 3 types de ports
 - Entrée : TOTO: **in std_logic;**
 - Sortie : TITI: **out std_logic;**
 - Bidirectionnel : TUTU: **inout std_logic;**
 - A n'utiliser que si on veut VRAIMENT faire du bidirectionnel (description de bus, etc...)


C3

22

Affectation de ports

■ QU'EST-CE QU'ON NE PEUT PAS FAIRE?

 - On ne peut pas affecter (écrire) une valeur sur un port d'entrée
- On ne peut pas lire la valeur d'un port de sortie pour l'affecter à un signal ou un autre port



C3


23

Signaux

- Un signal peut être vu comme un fil connectant deux parties d'un circuit
 - Il peut être de n'importe quel type (précisé lors de la déclaration)
 - Il se déclare dans l'architecture (avant le begin)
 - L'affectation d'un signal se fait après le begin

```
entity exemple is
  port (A,B,C: in std_logic;
        S: out std_logic);
end exemple;

 architecture archi of exemple is
  signal T: std_logic;
begin
  T <= A and B;
  S <= C or T;
end exemple;
```



C3


24

Signaux

■ REGLE FONDAMENTALE

- Un signal (ou un port de sortie) ne peut être affecté que par UNE SEULE instruction
 
```
architecture bad of exemple is  
  signal T: std_logic;  
begin  
    T <= '0';  
    T <= '1';  
end bad;
```



C3

25

Types de Données

- Bit ('0', '1')
 - Bit_vector
 - Boolean (false, true)
 - Integer
 - Natural (entiers ≥ 0)
 - Positive (entiers > 0)
 - Real
 - Character
 - String
 - Time
- Tous ces types ne sont pas synthétisables
(et servent juste à de la modélisation)

C3

26

Types IEEE

- Types de référence pour les bits/vecteurs de bits
- `std_logic`
 - 9 états possibles
 - `'U'`: Non défini
 - `'X'`: Forçage Indéterminé (Conflit)
 - `'0'`: Forçage au 0 logique
 - `'1'`: Forçage au 1 logique
 - `'Z'`: Haute impédance
 - `'W'`: Niveau faible - Indéterminé
 - `'H'`: Niveau 1 faible
 - `'L'`: Niveau 0 faible
 - `'-'`: Peu importe
- `std_logic_vector`
 - Vecteur de `std_logic`
 - **signal** A: **std_logic_vector**(3 **downto** 0) -- 4 bits

Affectations

- Opérateur d'affectation pour les signaux et les ports

<=

- Affectation d'un entier : `A <= 12;`
- Affectation d'un bit : `B <= '0';`
- Affectation d'un vecteur de bits: `C <= "001";`

C3

28

Opérateurs en VHDL

■ Opérateurs logiques (bit à bit)

- **not**
- **and**
- **or**
- **nand**
- **nor**
- **xor**
- **xnor**
- **&** (Concaténation)

■ Opérateurs arithmétiques

- **+**
- **-**
- ***** (synthétisable mais quelle architecture?)
- **/** (peu synthétisable)
- **mod** (pas synthétisable)
- **exp** (pas synthétisable)



VHDL

Niveaux de Description



Langage Concurrent

- Par défaut, VHDL est un langage concurrent
- Cela signifie que toutes les instructions s'exécutent en parallèle
- Cela signifie aussi que l'ordre des instructions n'a pas d'importance

C3

31

Niveaux de Description

- 3 Niveaux sont proposés en VHDL
 - Flot de Données
 - Description bas-niveau
 - Écriture des équations logiques des sorties en fonction des entrées
 - Structurelle
 - Utilisation de composants pré-définis et référencés en bibliothèque
 - Comportementale
 - Description de plus haut niveau
 - Vision "algorithmique" ou fonctionnelle du système

C3

32

Niveaux de Description


■ Description flot de données

- Rappel: Toutes les instructions s'exécutent EN MÊME TEMPS

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

```
entity exemple is  
    port (A,B,C: in std_logic;  
          S: out std_logic);  
end exemple;
```
 
```
architecture dataflow of exemple is  
    signal T: std_logic; -- SIGNAL INTERNE  
begin  
    S <= C or T;  
    T <= A and B;  
end dataflow;
```



*L'ordre des
instructions
est indifférent*

C3

33

Niveaux de Description

■ Description structurelle

■ 1 - Description de modules VHDL

- Après compilation, ces modules sont disponibles dans votre bibliothèque de travail

```
library ieee, work;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

```
entity AND_Gate is  
    port (A,B: in std_logic;  
          S: out std_logic);  
end AND_Gate;
```

```
architecture dataflow of AND_Gate  
begin  
    S <= A and B;  
end dataflow;
```

```
library ieee, work;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

```
entity OR_Gate is  
    port (A,B: in std_logic;  
          S: out std_logic);  
end OR_Gate;
```

```
architecture dataflow of OR_Gate  
begin  
    S <= A or B;  
end dataflow;
```

C3

34

Niveaux de Description

■ Description structurelle

- 2 – Réutilisation (Instanciation) des modules dans un autre composant

```
library ieee, work;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

```
entity exemple is  
  port (A,B,C: in std_logic;  
        S: out std_logic);  
end exemple;
```

```
architecture struct of exemple is  
  signal T: std_logic;  
begin  
  label0: entity work.OR_Gate(dataflow)  
    port map (C,T,S);  
  label1: entity work.AND_Gate(dataflow)  
    port map (A,B,T);  
end struct;
```

*Utilisation d'un
composant déjà inclus
dans la bibliothèque*

*Connections des ports
du composant à
ceux du module*

*Instanciation
~
Instruction
concurrente*

C3

35

Niveaux de Description

■ Description comportementale

- Le système n'est plus vu comme une succession de portes
- Vision plus fonctionnelle et algorithmique

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;  
  
entity exemple is  
    port (A,B,C: in std_logic;  
          S: out std_logic);  
end exemple;  
  
architecture behavioral of exemple is  
    signal T: std_logic;  
begin  
    S <= T when C='0'  
    else '1';  
    T <= A when B='1'  
    else '0';  
end behavioral;
```

*L'ordre des
instructions
est indifférent*

C3

36

Syntaxe VHDL Concurrent

- Affectation conditionnelle

- **when else**

- `S <= "000" when E = "00"`
`else "101" when E = "01"`
`else "011" ;`

- **with select**

- `with E select`
`S <= "000" when "00",`
`"101" when "01",`
`"011" when others ;`

C3

37

Syntaxe VHDL Concurrent

■ Duplication d'instructions

■ **generate**

```
entity AND_Gate_4 is
    port ( a,b : in std_logic_vector(3 downto 0);
          s   : out std_logic_vector(3 downto 0);
    end AND_Gate_4;
```

```
architecture arc of AND_Gate_4 is
```

```
begin
```

```
    LABEL_1: for i in 0 to 3 generate
        s(i) <= a(i) and b(3-i);
```

```
    end generate;
```

```
end arc;
```

C3

38

Syntaxe VHDL Concurrent

■ Duplication d'instanciations

■ **generate**

```
entity AND_Gate_4 is
    port ( a,b : in std_logic_vector(3 downto 0);
          s   : out std_logic_vector(3 downto 0);
    end AND_Gate_4;
```

```
architecture arc of AND_Gate_4 is
```

```
begin
```

```
    LABEL_1: for i in 0 to 3 generate
        LABEL_2: entity work.AND_Gate_2
            port map (a(i),b(3-i),s(i));
    end generate;
```

```
end arc;
```

C3

39

Généricité

- VHDL permet de paramétrer les tailles des données d'un composant
- Intérêt: Réutilisation d'une même description pour plusieurs modules
- Instruction **generic**

C3

40

Généricité

■ Exemple

```
entity Module is
    generic( N: natural := 4 );
    port (a,b : in std_logic_vector(N-1 downto 0);
          s : out std_logic_vector(N-1 downto 0));
end Module;

architecture arc of Module is
    signal T: std_logic_vector(N-1 downto 0);
    begin

        T <= not A;
        S <= A and B;

    end arc;
```

*Valeur par défaut
du paramètre*

C3

41

Généricité

■ Généricité et instantiation de composant

```
entity Module2 is
    port (a,b : in std_logic_vector(31 downto 0);
          s : out std_logic_vector(31 downto 0));
end Module2;
```


```
architecture arc of Module2 is
    signal T: std_logic_vector(31 downto 0);
begin
    LABEL_2: entity work.Module
        generic map(32)
        port map (a,b,t);

    S <= not T;
end arc;
```

*Changement
de la valeur
du paramètre N*



Process
VHDL Séquentiel

 

VHDL Concurrent/Séquentiel

- Les descriptions vues précédemment sont appelées **VHDL concurrent**
 - Pour certains composants, cette méthode de description n'est pas toujours la plus agréable à utiliser
- VHDL offre la possibilité de décrire séquentiellement le comportement d'un système
- Cela se fait dans une structure de programmation appelée **process**
- On parle alors de **VHDL séquentiel**

C3

44

VHDL Concurrent/Séquentiel



➤ Ne pas confondre:

- Électronique combinatoire/séquentielle
 - Description VHDL concurrente/séquentielle
-
- On peut décrire du combinatoire en VHDL séquentiel
 - On peut décrire du séquentiel en VHDL concurrent
 - Et vice et versa...
-
- Seuls la syntaxe et le style de programmation changent...

C3

45

Process

- Un process peut être vu comme une fonction dont l'exécution dépend de la variation de signaux/ports à observer
- Il permet une description plus algorithmique du système.
- Les signaux/ports que l'on souhaite observer font partie de la **liste de sensibilité** du process
 - Si un des signaux de la liste est modifié, le process s'exécute
 - Si aucun des signaux n'est modifié, le process reste en veille

C3

46

Liste de sensibilité

■ REGLE FONDAMENTALE

- Lorsque l'on décrit dans un process un système électronique combinatoire, la liste de sensibilité doit comporter TOUTES LES ENTREES du système
- Lorsque l'on décrit dans un process un système électronique séquentiel, la liste de sensibilité doit comporter L'HORLOGE et les ENTREES DE FORCAGE ASYNCHRONE (reset, preset)

C3

47


Exemple

■ Description d'une bascule D

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;  
  
entity Bascule is  
port (h, raz, d: in std_logic;  
      q: out std_logic);  
end Bascule;  
  
architecture archi of Bascule is  
begin  
    process (h, raz)  
    begin  
        if raz = '0' then q <= '0';  
        elsif rising_edge(h) then q <= d;  
        end if;  
    end process;  
end archi;
```

*Liste de sensibilité
process s'exécute si
évolution des signaux*

Test du front montant

 

C3

48

Simulateur VHDL

- Simulation à Événements Discrets
 - A chaque pas de simulation
 - Evolution des valeurs des entrées
 - Ces changements activent les listes de sensibilités de certains process
 - Exécution de ces process
 - Mise à jour des sorties des process et des instructions concurrentes

Process et Simulation

- Pour garantir l'aspect concurrent d'un programme VHDL et la bonne synchronisation des instructions, un process possède les caractéristiques suivantes:
 - Pour le simulateur, le temps d'exécution d'un process est nul (sauf si un délai est explicitement indiqué)
 - Lors de la simulation du programme, l'ensemble des instructions d'un process est vu comme une grosse instruction concurrente
 - Pour le simulateur, deux process ayant la même liste de sensibilité seront activés aux mêmes pas de simulation.
 - Un signal/port dont la valeur est modifiée au cours d'un process n'est remis à jour QU'APRES L'EXECUTION DE TOUS LES PROCESS

C3

50

Exemple

```
entity Exemple is
port (clk, e: in std_logic;
      s: out std_logic);
end Exemple;
```

```
architecture archi of Exemple is
signal t: std_logic;
```

```
begin
```


```
  process (clk)
  begin
```

```
    if rising_edge(clk) then t<=e; end if;
  end process;
```

```
  process (clk)
  begin
```

```
    if rising_edge(clk) then s<=t; end if;
  end process;
```

```
end archi;
```

 

Quel est le comportement des signaux T et S?

C3

51

Autre Exemple

- Affectation et mise à jour d'un signal dans un process

```
entity Bascule is
port(h,raz,entree: in std_logic;
      sortie: out std_logic);
end Bascule;

architecture archi of Bascule is
signal cpt: std_logic_vector(2 downto 0);
begin
  process(h,raz)
  begin
    if raz='0' then cpt<="000"; sortie<='0';
    elsif rising_edge(h) then
      cpt<=cpt+1;
      if cpt="110" then sortie<='1'; else sortie<='0'; end if;
    end if;
  end process;
end archi;
```


*Le test se fait avec
la valeur qu'a le signal cpt
en DEBUT de process*

*Mise à jour de cpt
et de sortie*

C3

52

Simulation

 

C3

```
process (h, raz)
begin
    if raz='0' then cpt<="000"; sortie<='0';
    elsif rising_edge(h) then
        cpt<=cpt+1;
        if cpt="110" then sortie<='1';
        else sortie<='0';
        end if;
    end if;
end process;
```

53

Variables

- Le process dispose d'une structure de données propre: la **variable**
- Une variable sert à stocker un résultat intermédiaire dans le déroulement d'un algo
- Contrairement au signal, une variable dont la valeur est modifiée est IMMEDIATEMENT remise à jour
- Il n'est pas possible d'utiliser une variable en dehors d'un process

C3

54

Variables

■ Description d'une bascule D

```
entity Bascule is
port (h, raz, d: in std_logic;
      q: out std_logic);
end Bascule;
```

*Déclaration
d'une variable*

```
architecture archi of Bascule is
begin
```

```
  process (h, raz)
```

```
    variable q_t: std_logic;
```

```
  begin
```

```
    if raz='0' then q_t:='0';
```

```
    elsif rising_edge(h) then q_t:=d;
```

```
    end if;
```

```
    q <= q_t;
```

```
  end process;
```

```
end archi;
```

*Opérateur d'affectation
différent de
celui des signaux*

*Affectation
de la variable dans
un signal/port de sortie*

C3

55

Signal vs Variable

SIGNAL

- Portée:
 - Tout le programme
- Opérateur d'affectation:
 \leq
- Mise à jour
 - VHDL concurrent:
 - Immédiate
 - VHDL séquentiel (process)
 - A la sortie du process
- INTERET
Description de matériel


VARIABLE

- Portée:
 - Locale à un process
- Opérateur d'affectation:
 $:=$
- Mise à jour
 - VHDL concurrent:
 - Impossible
 - VHDL séquentiel (process)
 - Immédiate
- INTERET
Stockage d'un résultat
intermédiaire d'un algo

Instructions VHDL Séquentiel

■ IF – THEN – ELSIF – ELSE

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;  
  
entity Mux41 is  
port (a,b,c,d: in std_logic_vector(7 downto 0);  
      com: in std_logic_vector(1 downto 0)  
      s: std_logic_vector(7 downto 0));  
end Mux41;  
  
architecture archi of Mux41 is  
begin  
  process (a,b,c,d,com)  
  begin  
    if com="00" then s<=a;  
    elsif com="01" then s<=b;  
    elsif com="10" then s<=c;  
    else s<=d;  
    end if;  
  end process;  
end archi;
```

 

C3

57

Instructions VHDL Séquentiel

■ CASE – WHEN

```
entity Mux41 is
port (a,b,c,d: in std_logic_vector(7 downto 0);
      com: in std_logic_vector(1 downto 0)
      s: out std_logic_vector(7 downto 0));
end Mux41;
```

```
architecture archi of Mux41 is
begin
```

```
    process (a,b,c,d,com)
```

```
    begin
```

```
        case (com) is
```

```
            when "00" => s<=a;
```

```
            when "01" => s<=b;
```

```
            when "10" => s<=c;
```


```
            when "11" => s<=d;
```

```
            when others => NULL;
```

```
        end case;
```

```
    end process;
```

```
end archi;
```

 


C3

58

Instructions VHDL Séquentiel

■ FOR – LOOP

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;  
  
entity exemple_for is  
port(a,b: in std_logic_vector(7 downto 0);  
      s: std_logic_vector(7 downto 0));  
end exemple_for;  
  
architecture archi of exemple_for is  
begin  
  process(a,b)  
  begin  
    for i in 0 to 7 loop  
      s(i) <= a(i) and b(i);  
    end loop;  
  end process;  
end archi;
```

 

C3

59



Bien programmer en VHDL

Ce qu'on doit faire, ce qu'il vaut mieux éviter...

Règles générales


- Un signal/port doit être décrit à UN et UN SEUL endroit
- Pourquoi?
 - Car TOUTES les instructions concurrentes s'exécutent en parallèle

```
architecture archi of erreur1 is  
begin
```

```
  a  <= '0' ;  
  s1 <= c and d ;  
  s2 <= e or c ;
```

```
  a  <= b when e='1'  
  else c ;
```

```
end archi;
```

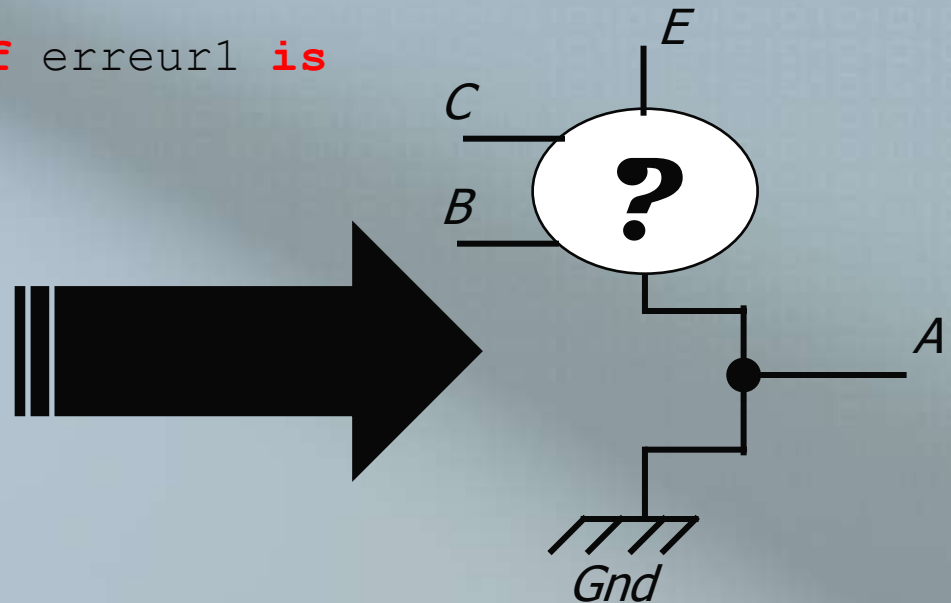

C3

61

Règles générales

- Un signal/port est décrit soit dans UN SEUL process, soit dans UNE SEULE instruction concurrente
- Pourquoi?
 - Car un process est vu comme une grosse instruction concurrente

```
architecture archi of erreur1 is  
begin
```

```
    a <= '0';
```

```
    process (b, c, e)  
    begin
```


```
        if e='1' then a<=b;
```

```
        else a<=c;
```

```
        end if;
```

```
    end process;
```

```
end archi;
```

 


C3

62

Règles générales

 - De même, une instantiation de module est considérée comme une instruction concurrente



*S2 est affecté à la sortie du bloc MODULE,
on ne peut donc pas ajouter d'instruction type $S2 \leq \text{toto}$;*

Règles générales


- Listes de sensibilité d'un process:
 - Système combinatoire:
TOUTES LES ENTREES du combinatoire
 - Système séquentiel:
HORLOGE + Reset/Preset ASYNCHRONE
- Ne pas tenter de mélanges:
 - Ne pas décrire un système séquentiel dans un process qui n'est pas déclenché par l'horloge
 - Et inversement...

C3

64

Règles générales

 - Dans un process
 - Une variable est mise à jour IMMEDIATEMENT
 - Un signal est mis à jour EN SORTIE DU PROCESS




C3

65

Règles générales

 - Ports d'entrée/sortie
 - On ne peut pas affecter (écrire) une valeur sur un port d'entrée
 - On ne peut pas lire la valeur d'un port de sortie pour l'affecter à un signal ou un autre port



C3

66

Bien décrire du combinatoire

- Les valeurs des sorties doivent être définies pour toutes les combinaisons possibles des entrées
- Pourquoi?
 - Sinon, l'outil de synthèse insère un élément de mémorisation (latch) qui souvent n'est pas synthétisable (notamment sur FPGA)

```
entity mux_4_1 is
port (a,b,c: in std_logic;
      com: in std_logic_vector(1 downto 0);
      s: out std_logic);
end mux_4_1;

architecture archi of mux_4_1 is
begin
    s <= a when com="00"
    else b when com="01"
    else c when com="10";
end archi;
```

*Que se passe-t-il
si com="11"?*

C3

67

Bien décrire du combinatoire

- Si le combinatoire est décrit dans un process, mettre toutes les entrées dans la liste de sensibilité
- Pourquoi?
 - La sortie d'un combinatoire est directement dépendante de la combinaison des entrées
 - Tout changement sur une entrée entraîne potentiellement un changement de la sortie
 - Si une entrée ne figure pas dans la liste du process, un changement de valeur sur cette entrée ne sera pas immédiatement détecté
-> Mauvaise description du comportement de la sortie





C3

68

Bien décrire du séquentiel

 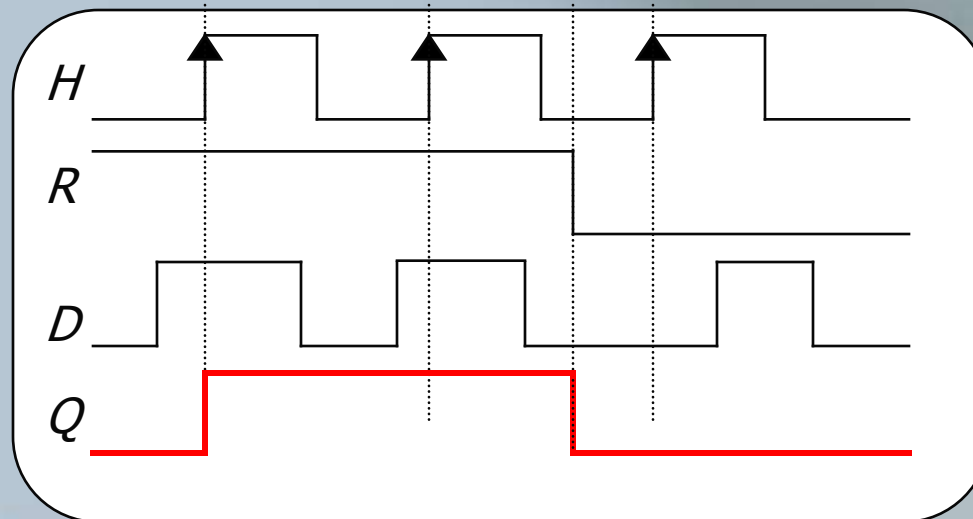- La liste de sensibilité comprend **UNIQUEMENT** l'horloge et le reset asynchrone
- Pourquoi?
 - La sortie d'une bascule est modifiée lors d'un front d'horloge ou lors de l'activation du reset asynchrone
 - Le changement de son entrée n'entraîne pas **IMMEDIATEMENT** un changement en sortie



C3

69

Bien décrire du séquentiel

- A quoi sert le reset ASYNCHRONE?
 - A donner des valeurs aux bascules lors de l'init. du système
 - Il n'y a ainsi pas de valeurs non définies au démarrage
- Quelle différence avec un reset SYNCHRONE?
 - Reset asynchrone:
 - Initialisation globale du système
 - Gérée par l'utilisateur (ON/OFF)
 - Reset synchrone:
 - Réinitialisation d'une partie du système
 - Auto-gérée par le système



C3

70

Bien décrire du séquentiel

- Quel est l'ordre des tests dans une description d'un système séquentiel?
 - Le RAZ asynchrone est prioritaire sur l'horloge
 - On le teste donc en premier
 - On teste ensuite le front d'horloge
 - On teste enfin les autres entrées de commande


```
process (h, raz)
begin
    if raz='0' then registre<="0000";
    elsif rising_edge(h) then
        if load='1' then registre<=entree;
        else registre<="0011"; end if;
    end if;
end process;
```

C3

71

Bien combiner combinatoire et séquentiel

 - Exemple d'un système mêlant combinatoire et séquentiel
 - Additionneur avec registres d'entrée et de sortie



C3


72

Bien combiner combinatoire et séquentiel

■ Ce qu'il ne faut pas faire

Décrire l'additionneur dans le même process que les registres (avec l'horloge comme liste de sensibilité)
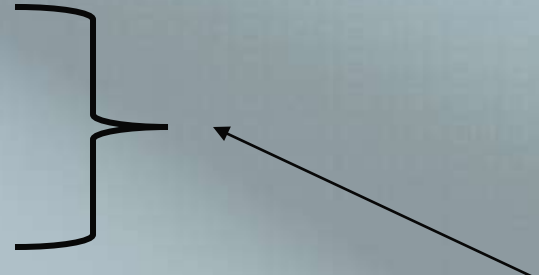
```
process (h, raz)
begin
    if raz='0' then RegA<="0000"; RegB<="0000"; RegS<="00000";
    elsif rising_edge(h) then
        RegA <= EntreeA;
        RegB <= EntreeB;
        Adder <= '0' & RegA + RegB;
        RegS <= Adder;
    end if;
end process;
```




*A l'intérieur du test de l'horloge
tous les signaux à gauche d'une flèche
d'affectation sont des bascules/registres*

Bien combiner combinatoire et séquentiel

■ Ce qu'il ne faut pas faire

Décrire l'additionneur dans le même process que les registres (avec l'horloge comme liste de sensibilité)
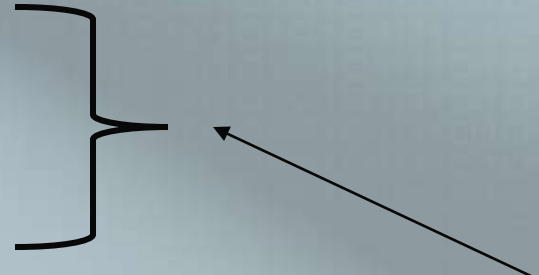
```
process (h, raz)
begin
    if raz='0' then RegA<="0000"; RegB<="0000"; RegS<="00000";
    elsif rising_edge(h) then
        RegA <= EntreeA;
        RegB <= EntreeB;
        Adder <= '0' & RegA + RegB;
        RegS <= Adder;
    end if;
end process;
```




*On insère donc un registre supplémentaire en sortie de l'additionneur.
L'additionneur n'est plus combinatoire*

C3

74

Bien combiner combinatoire et séquentiel

 - Architecture réalisée par le programme précédent



*Registre supplémentaire
à cause de la mauvaise description*

C3

75

Bien combiner combinatoire et séquentiel

- Ce qu'il faut faire
 - Décrire les parties séquentielles et les parties combinatoires dans des zones différentes du programme
 - Par exemple, décrire le séquentiel dans un ou plusieurs process sensible(s) sur l'horloge et le reset
 - Et décrire le combinatoire à l'aide d'instructions concurrentes

C3

76

Bien combiner combinatoire et séquentiel

■ Programme correct

```
-- ZONE COMBINATOIRE DU PROGRAMME
```

```
Adder <= '0' & RegA + RegB;
```

```
-- ZONE SEQUENTIELLE DU PROGRAMME (PROCESS)
```

```
process (h, raz)
```

```
  begin
```

```
    if raz='0' then RegA<="0000"; RegB<="0000";  
                      RegS<="00000";
```

```
    elsif rising_edge (h) then
```

```
      RegA <= EntreeA;
```

```
      RegB <= EntreeB;
```

```
      RegS <= Adder;
```

```
    end if;
```

```
  end process;
```

C3

77

Bien combiner combinatoire et séquentiel

■ Autre exemple: compteur

Mauvaise description d'un compteur (module séquentiel) dans un process combinatoire

```
process (start, entree)
begin
    if start='0' then compteur<=entree;
    else compteur <= compteur + 1;
    end if;
end process;
```

C3

78

Boucle combinatoire: l'incrémentation se répète indéfiniment tant que le test sur start ='1' est validé.
NON SYNTHETISABLE!!

Bien combiner combinatoire et séquentiel


■ Programme correct

Description dans un process sensible sur l'horloge

```
process (reset, h)
begin
    if reset='0' then compteur <= (others => '0');
    elsif rising_edge(h) then
        if start='0' then compteur <= entree;
        else compteur <= compteur+1;
        end if;
    end if;
end process;
```

Permet d'affecter tous les bits d'un vecteur à '0'

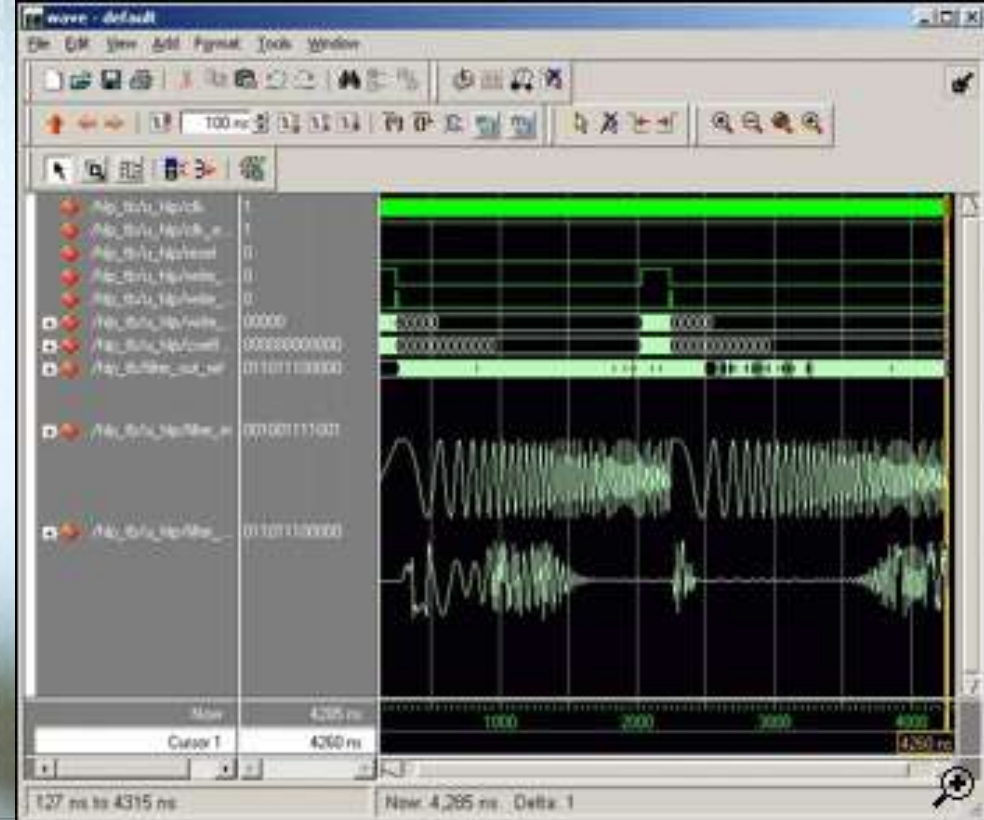Grâce au test du front d'horloge, l'instruction d'incrément ne s'exécutera qu'UNE SEULE FOIS par cycle d'horloge



Testbenchs, Simulation

Comment simuler efficacement son code VHDL

Simulation Manuelle

- La plupart des outils VHDL permet de simuler « à la main » votre code compilé
- Chaque étape de simulation s'effectue en trois temps
 - On donne une valeur aux entrées
 - On fait avancer le temps de simulation
 - On observe les valeurs des sorties
- Puis on itère ces trois étapes pour toutes les combinaisons possibles...

C3

81

Inconvénients Simu. Manuelle

- Si le système possède 32 bits en entrée
 - 4 294 967 296 combinaisons possibles à tester
 - Sans compter les séquences de valeurs...
- Conséquence
 - La simulation manuelle va être TRES longue
 - La probabilité que vous fassiez une erreur est TRES importante
- Conséquence d'une erreur
 - Il faut tout recommencer depuis le début...

C3

82

Un exemple vécu...

C3

83

Rapport de Stage

Réalisation d'une
Interface Réceptrice MADI
en Logique Programmable

Julien Denoulet

14 - Septembre 1999

Membre de Stage:
P. Petit-Demange



Publison - Avril / Août 1999

Julien Denoulet

14 - Septembre 1999

L'objet du stage


- Console de mixage 128 voies pour la télévision et le cinéma



C3

84

Et plus précisément...

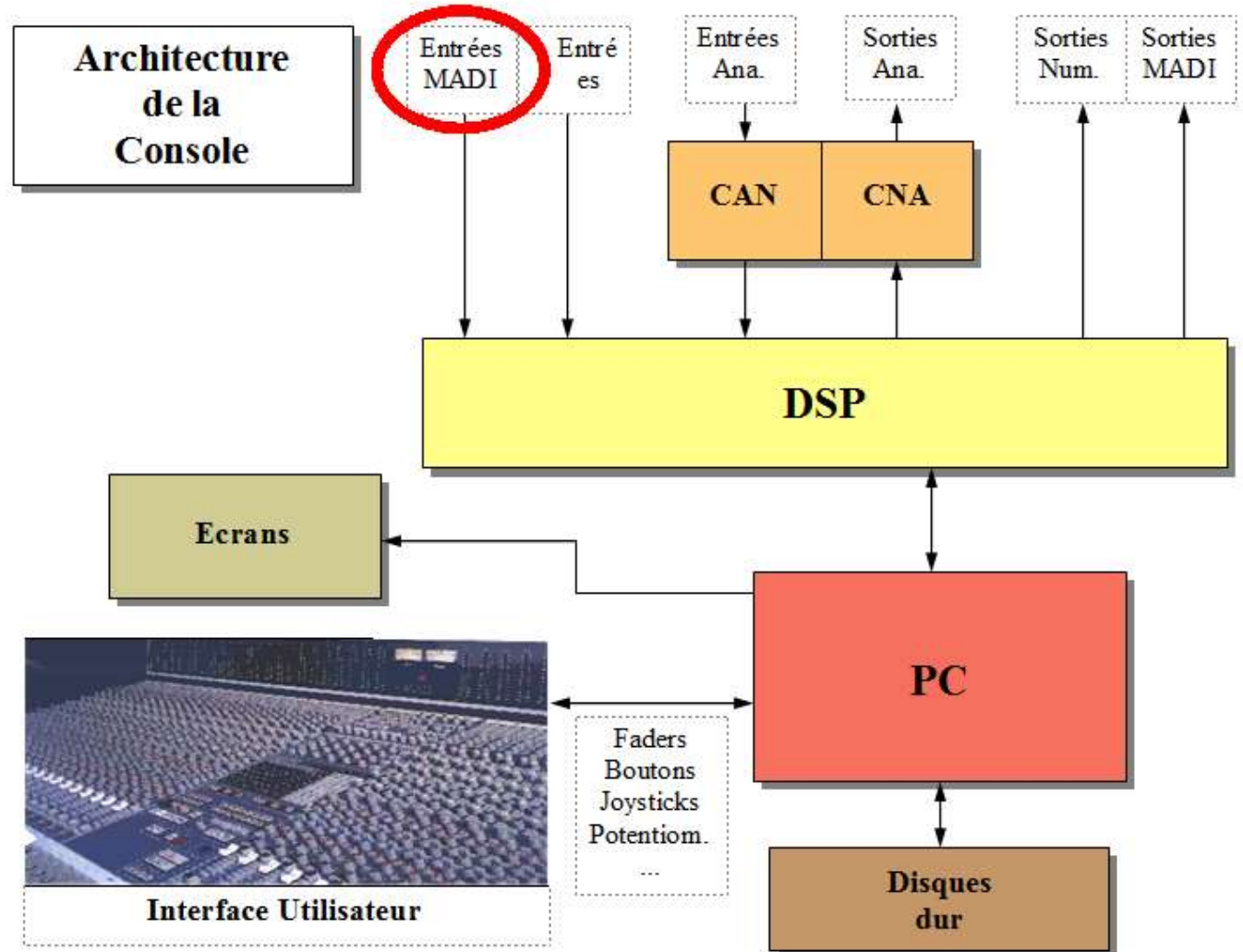

C3

85


MADI ??

- Console 128 voies (64 voies stéréo)
 - 64 câbles à connecter en entrée de la console
 - 64 câbles à connecter en sortie de la console
 - NO WIFI IN 1999 !!
- MADI: Multichannel Audio Digital Interface
 - Norme de transmission dans l'audio professionnel
 - Transfert de 28 voies stéréo (56 mono) par le même câble
- Conception de l'interface réceptrice MADI
 - Développée en VHDL et implémentée sur FPGA

C3

86

Récepteur MADI

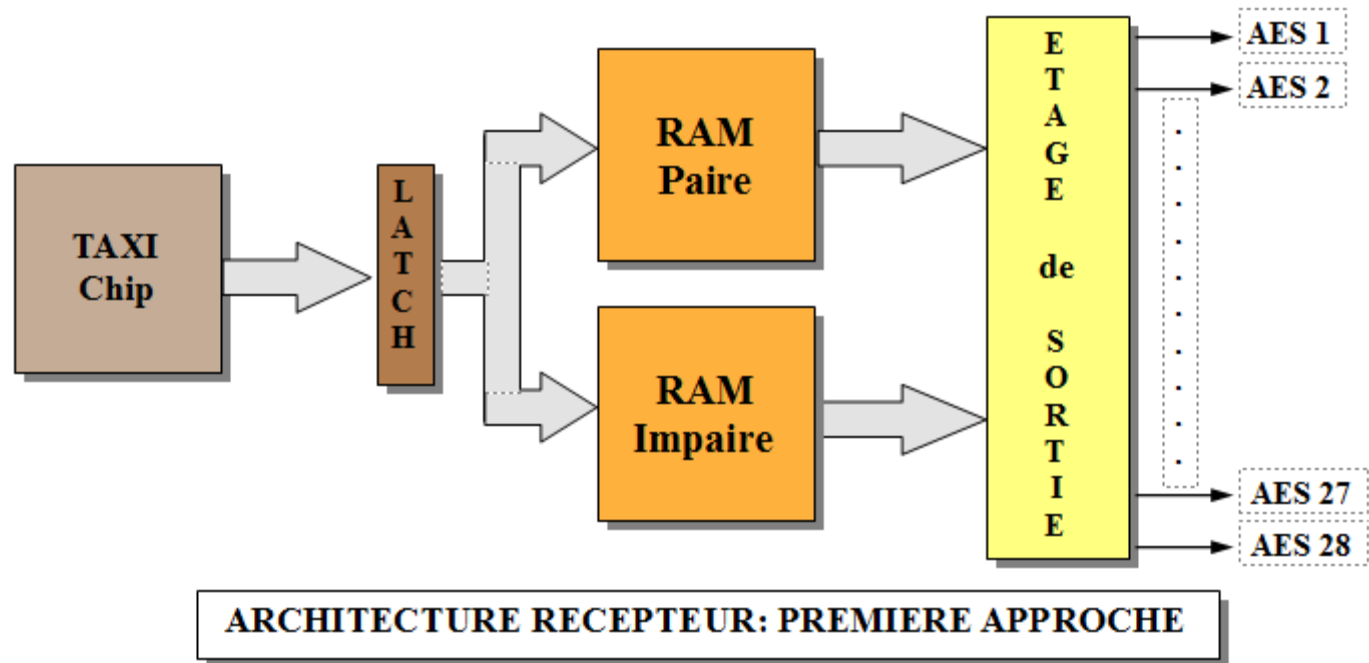

■ Simulation:

- Pour valider le fonctionnement du récepteur, simulation de 4 trames (8 kbits)
- Soit une séquence de 1000 valeurs à entrer...

Comment échapper à cela?

■ Faire un Testbench

- Fichier dans lequel on va écrire les valeurs successives que vont prendre les entrées au cours de la simulation

■ Testbench en VHDL

- C'est un programme VHDL
- On y instancie le module à simuler
- Puis on y décrit le comportement des entrées

C3

88

Exemple Fichier Testbench

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

```
entity TestBench is  
end TestBench;
```

```
architecture simu of TestBench is
```

```
signal entree, sortie: std_logic_vector(3 downto 0);  
signal commande: std_logic;
```

```
begin
```

```
  L0: entity work.Module  
    port map (entree, commande, sortie);
```

```
  entree<="0100", "1001" after 100 ns, "1111" after 200 ns;  
  commande<='0', '1' after 40 ns, '0' after 120 ns,  
end simu;
```

*Instanciation du composant
Module correspond à un
bloc VHDL décrit auparavant*

*Evolution des
signaux d'entrée*

C3

89

Autre Exemple

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

```
entity TestBench is  
end TestBench;
```

```
architecture simu of TestBench is
```

```
signal entree, sortie: std_logic_vector(3 downto 0);  
signal clk: std_logic := '0';
```

```
begin
```

```
  L0: entity work.Module  
  port map (entree, clk, sortie);
```

```
  entree<="0100", "1001" after 100 ns, "1111" after 200 ns;  
  clk<= not clk after 100 ns;  
end simu;
```

*Valeur initiale
donnée au
signal d'horloge*

*Evolution
de l'horloge*

C3

90

Utilisation du Testbench

- Compilation du module à tester
- Compilation du module testbench
- Lancement du simulateur
- On fait avancer le temps
 - Les entrées évoluent automatiquement
 - On observe le comportement des sorties
- Si on s'aperçoit qu'on a fait une erreur
 - On modifie la mauvaise instruction du fichier testbench
 - On recompile et on relance la simulation
- Gain de temps considérable

C3

91

Annexes

Codes VHDL COMPORTEMENTAL
de modules de base




Multiplexeur

 - Exemple de multiplexeur 4 → 1

```
entity mux_4_1 is
  port (a,b,c,d: in std_logic;
        com: in std_logic_vector(1 downto 0);
        s: out std_logic);
end mux_4_1;
```

```
architecture archi of mux_4_1 is
begin
  s <= a when com="00"
  else b when com="01"
  else c when com="10"
  else d;
end archi;
```



C3


93

Comparateur

■ Exemple avec entrées sur 4 bits

```
entity compareur is
port (a,b: in std_logic_vector(3 downto 0);
      egal,sup,inf: out std_logic);
end compareur;
```
 
```
architecture archi of compareur is
begin
    egal <= '1' when a=b else '0';
    sup  <= '1' when a>b else '0';
    inf  <= '1' when a<b else '0';
end archi;
```



C3

94

Voir les détails de l'architecture dans le poly précédent...


Incrémenteur

```
entity incrementeur is
port(e: in std_logic_vector(3 downto 0);
      s: out std_logic_vector(3 downto 0));
end incrementeur;
```

```
architecture archi of incrementeur is
begin
```

```
    s <= e+1;
```

```
end archi;
```

 



*Expression utilisable
grâce au package
std_logic_unsigned*

C3

95

Additionneur

■ Schéma portes

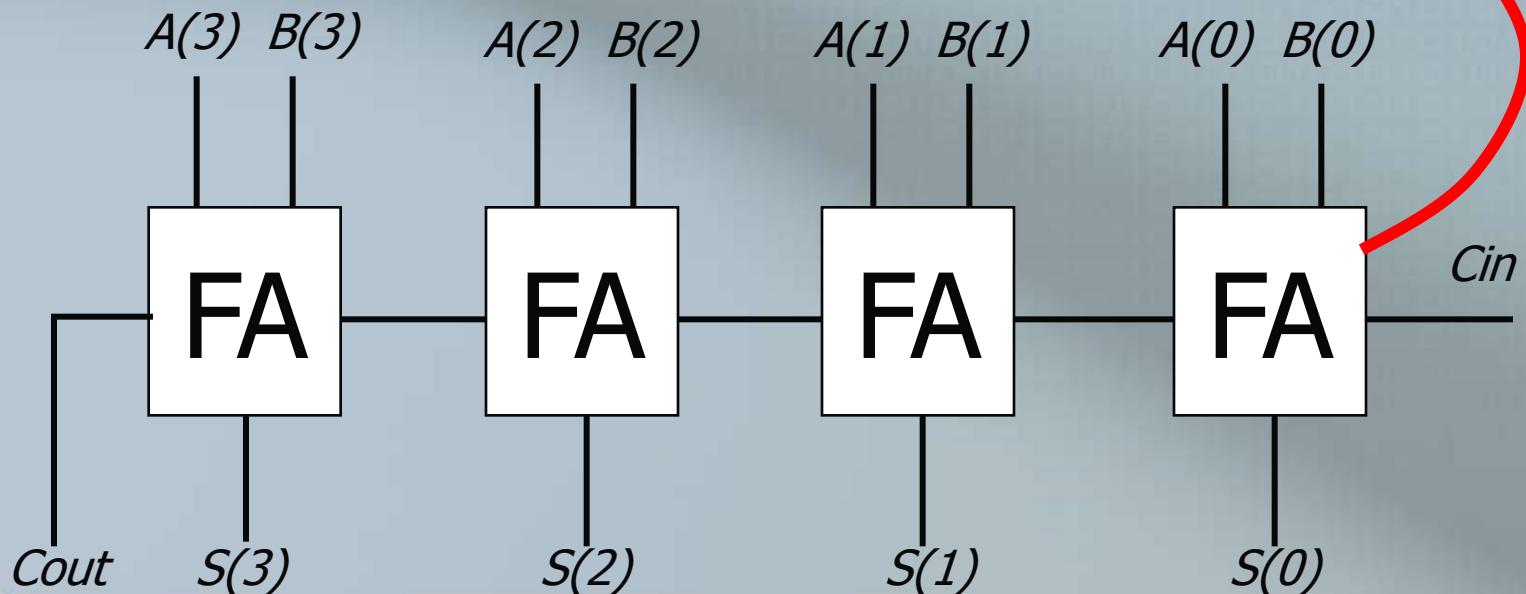 

C3

96

Additionneur

■ Avec ou sans retenue sortante

```
entity adder is
port (
  a,b: in std_logic_vector(3 downto 0);
  cin: in std_logic;
  s1: out std_logic_vector(3 downto 0);  -- sans retenue
  s2: out std_logic_vector(4 downto 0)); -- avec retenue
end adder;

architecture archi of adder is
begin
  s1 <= a+b+cin;      -- Addition sans retenue sortante
  s2 <= '0'&a+b+cin;  -- Addition avec retenue sortante
end archi;
```

Registre simple

```
entity Registre is
port( h,raz: in std_logic;
      entree: in std_logic_vector(3 downto 0);
      sortie: out std_logic_vector(3 downto 0));
end Registre;
```

```
architecture archi of Registre is
begin
```

```
  process(h,raz)
```

```
  begin
```

```
    if raz='0' then
```

```
      sortie<=(others => '0');
```


```
    elsif rising_edge(h) then
```

```
      sortie <= entree;
```

```
    end if;
```

```
  end process;
```

```
end archi;
```

 


C3

98

Registre multifonctions (1/2)
 
```
entity Registre is
port(  h,raz,serial: in std_logic;
      com: in std_logic_vector(1 downto 0);
      E: in std_logic_vector(7 downto 0);
      S: out std_logic_vector(7 downto 0));
end Registre;
```



Fonction	Com
Mémo	0
Chgt //	1
Decal →	2
RAZ Sync	3

C3

99

Registre multifonctions (2/2)

```
architecture archi of Registre is
  signal reg: std_logic_vector(7 downto 0);
begin

  S <= reg; -- CONNECTION DU REGISTRE AU PORT DE SORTIE

  process(h, raz)
  begin

    if raz='0' then reg<=(others => '0'); -- RAZ ASYNCHRONE
    elsif rising_edge(h) then

      case(com) is

        when "01" => reg<=E; -- Chgt //
        when "10" => reg<=serial & reg(7 downto 1); -- DECALAGE
        when "11" => reg<=(others => '0'); -- RAZ SYNCHRONE
        when others => null;

      end case;
    end if;
  end process;
end archi;
```

C3


100

Compteur simple

```
entity Compteur is
port(  h,raz: in std_logic;
      cpt: out std_logic_vector(3 downto 0));
end Compteur;
```

```
architecture archi of Compteur is
signal reg: std_logic_vector(3 downto 0);
```
 
```
begin
  cpt <= reg;
  process(h,raz)
  begin
    if raz='0' then
      reg <= (others => '0');
    elsif rising_edge(h) then
      reg <= reg+1;
    end if;
  end process;
end archi;
```




C3

101

Compteur multifonctions (1/2)

■ Schéma Bloc

 

Fonction	Com
Mémo	0
Increment	1
Decrement	2
Chargement	3

```
entity Compteur is
port(  h,raz:  in std_logic;
      com:    in std_logic_vector(1 downto 0);
      E:      in std_logic_vector(7 downto 0));
      cpt: out std_logic_vector(7 downto 0));
end Compteur;
```

C3

102

Compteur multifonctions (2/2)

```
architecture archi of Compteur is
    signal reg: std_logic_vector(7 downto 0);

begin
    cpt <= reg;
    process(h, raz)
    begin
        if raz='0' then reg <= (others => '0');
        elsif rising_edge(h) then

            case(com) is

                when "01" => reg<=reg+1; -- Incrementation
                when "10" => reg<=reg-1; -- Decrementation
                when "11" => reg<=E;      -- Chargement //
                when others => NULL;

            end case;
        end if;
    end process;
end archi;
```

C3

103