

4 – Machines à États

Systemes Numériques

Julien Denoulet – julien.denoulet@upmc.fr

Plan


- Graphes d'état
- Transposition – Machine de Moore
- Codage des états
 - Aléatoire
 - Adjacent
 - One Hot
 - Total Synchrone
- Machine de Mealy
- Description VHDL

C3

2

Partie Opérative / Contrôle

 - Système Numérique Complexe
 - Partition des Ressources
 - Calcul et Mémorisation (PARTIE OPÉRATIVE)
 - Contrôle (PARTIE CONTRÔLE)




C3

3

Partie Opérative / Contrôle

 - P.Ctrl commande les actions de la P.Opé
 - En fonction
 - 1) Des entrées du système
 - 2) Des résultats engendrés par la partie opérative
 - 3) De la propre évolution de la partie contrôle



C3

4


Partie Contrôle

- Déroulement des états successifs du système
 - État: donne la valeur des sorties à un instant donné
- Implémenté sous la forme d'une machine à états
 - Traduction électronique d'une représentation graphique de l'évolution du système
 - GRAPHE D'ÉTATS

C3

5

Graphes d'état

 

Graphe d'états

- Description du comportement du système:

- Son état



- Pour chaque état va correspondre une série d'actions

Sortie 1 = ...
Sortie 2 = ...

- Son évolution

- En fonction (ou non) d'événements sur les entrées du système




C3

7


Évolution des États

 - A chaque étape (cycle d'horloge), le système peut changer d'état
- Il existe deux types de transitions
 - Conditionnelle
 - La transition s'effectue si un événement survient sur l'une des entrées
 - Inconditionnelle
 - La transition s'effectue indépendamment de l'évolution des entrées



Graphe d'états

■ Exemple complet

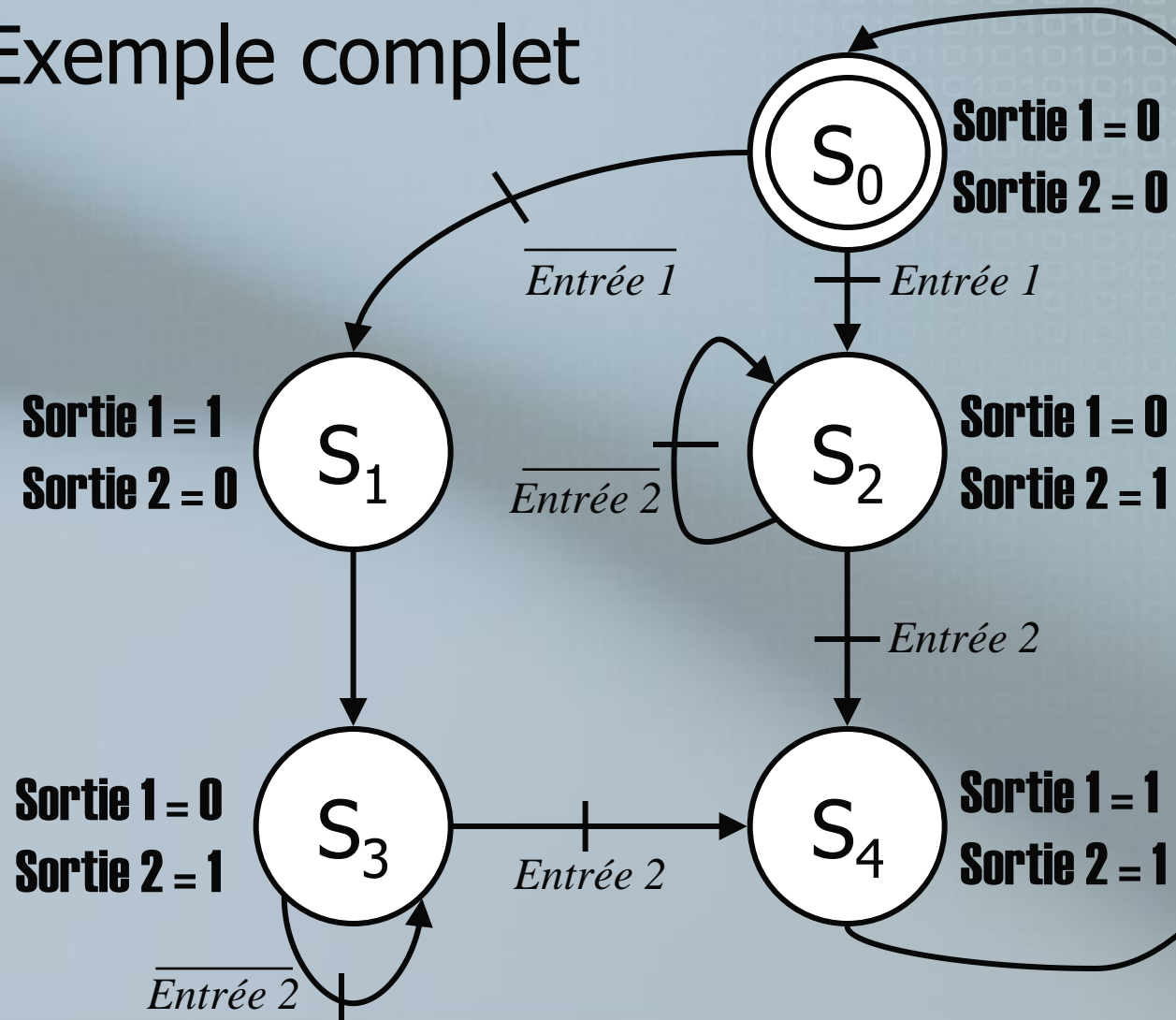

C3

9

Transitions


- Pour être synthétisable, une machine à états doit être déterministe
 - On ne peut pas se trouver simultanément dans plusieurs états
 - Il ne peut y avoir qu'une transition par état si celle-ci est inconditionnelle
 - Il ne peut pas y avoir qu'une seule transition conditionnelle pour un état: soit 0, soit 2 ou plus

C3

10

Graphe d'états

■ Exemple complet

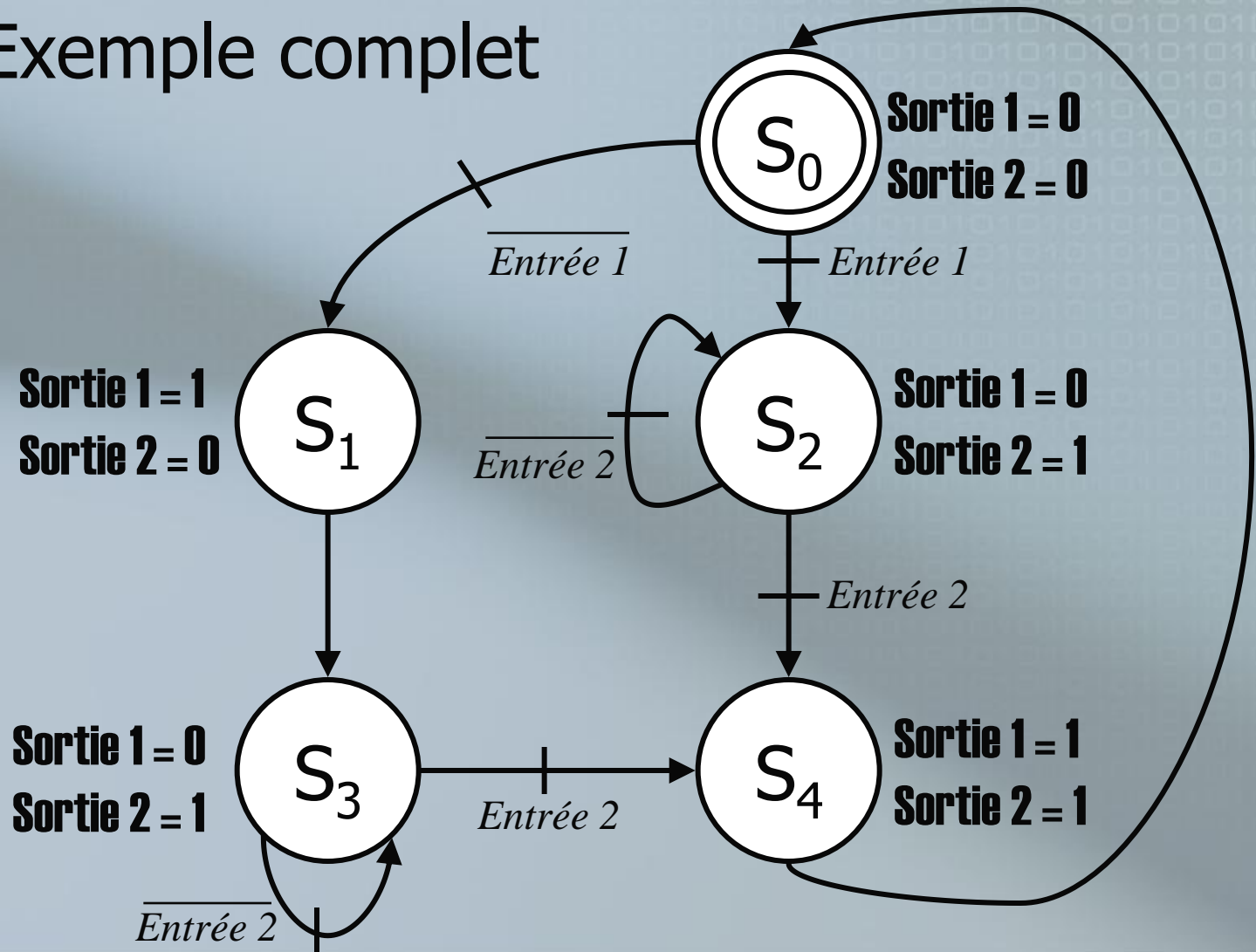


C3

11

Graphe d'états

■ Exemple complet

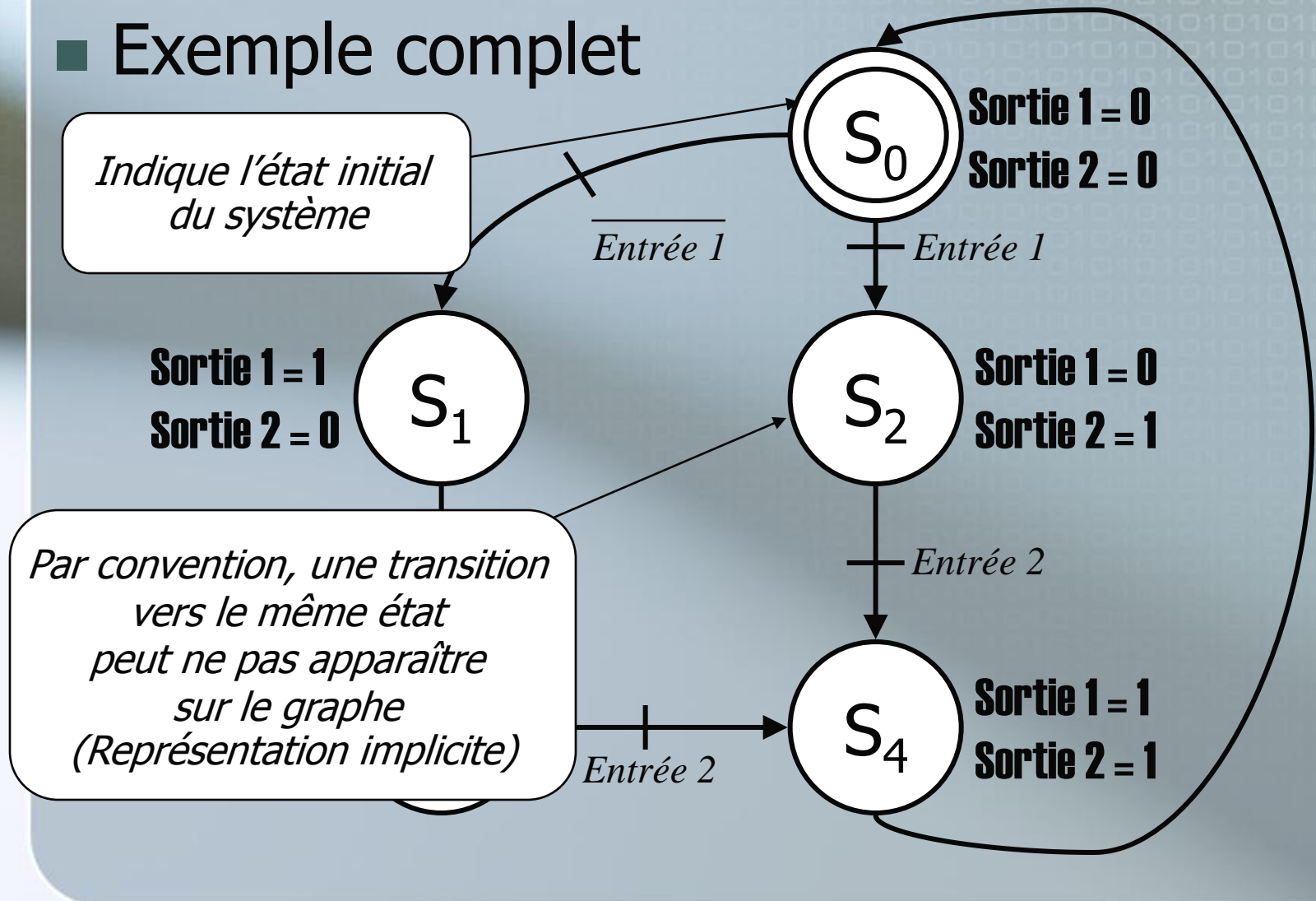


C3


12

Etat d'initialisation

 - Dans le graphe, l'état d'initialisation représente l'état dans lequel se retrouve le système après un RESET ASYNCHRONE



 - Les transitions d'un état vers l'état initial par suite d'un RESET ASYNCHRONE ne sont pas explicitées dans le graphe
- SEULES les TRANSITIONS SYNCHRONES (sur un front d'horloge) sont représentées dans le graphe d'état



Transposition Matérielle

Du graphe aux portes logiques...

Réalisation Machine à États

- Transposition du graphe d'états en un système électronique
- Méthode de réalisation


C3

15


Transposition Électronique

■ Éléments nécessaires


- État du système
 - Registre d'états

 

- Actions du système

 


- Évolution du système

 

Machine de Moore

 - Horloge & RAZ sont des entrées implicites du système
 - Elles n'apparaissent pas sur le graphe d'états
- Une RAZ asynchrone ramène à l'état initial



Réalisation Machine d'états

- 1) Spécifications du cahier des charges (***CRUCIAL***)
- 2) Détermination des états (nombre, fonction)
- 3) Identification des entrées/sorties de la MAE
- 4) Établissement du graphe d'états.

-
- 5) Détermination de l'encodage des états
A l'aide éventuellement d'une table de transition des états
 - 6) Calcul des équations de l'état futur et des sorties
 - 7) Réalisation

C3

18

Réalisation Machine d'états

1)

2)

3)

4)

Etapes 5 à 7
Semi-automatiques
(outils de synthèse)

5)

6)

7)

Etapes 1 à 4
à effectuer manuellement

C3

19



Codage des états

Table de Transition *(optionnel)*

C3

21

Etat Pres.	E1	E2	Etat Fut.	Sortie 1	Sortie 2
S0	0	0	S1	0	0
S0	0	1	S1	0	0
S0	1	0	S2	0	0
S0	1	1	S2	0	0
S1	0	0	S3	1	0
S1	0	1	S3	1	0
S1	1	0	S3	1	0
S1	1	1	S3	1	0
S2	0	0	S2	0	1
S2	0	1	S4	0	1
S2	1	0	S2	0	1
S2	1	1	S4	0	1

Etat Pres.	E1	E2	Etat Fut.	Sortie 1	Sortie 2
S3	0	0	S3	0	1
S3	0	1	S4	0	1
S3	1	0	S3	0	1
S3	1	1	S4	0	1
S4	0	0	S0	1	1
S4	0	1	S0	1	1
S4	1	0	S0	1	1
S4	1	1	S0	1	1

Table de transition du graphe du slide 11

- Les transitions s'effectuent sur des fronts d'horloge
- Une machine d'état est un système SYNCHRONE

Codage des états

- L'état du système est représenté par la valeur stockée dans le registre d'états
 - Détermination d'un code pour chaque état
 - La longueur du code détermine la taille du registre d'états

C3

22

Codage des états

■ Nombre de bascules minimales nécessaires

- Si 2^n états dans le graphe
- n bascules dans le registre d'états
- Choix d'un code binaire pour chaque état


■ Codage aléatoire

- Le code de chaque état est choisi arbitrairement par le concepteur

■ Codage adjacent

- Un seul bit peut être modifié pour chaque transition
- Cet encodage n'est pas toujours possible selon les graphes


Exemple Codage Aléatoire

 

C3

24

Exemple Codage Adjacent

 


C3

25

Exemple Codage Adjacent

- Impossible sur ce graphe

 

C3

26

Autres codages

- Codage total synchrone

- Principe: Coder les états de façon à éliminer le combinatoire de sortie
- Peut nécessiter plus de bascules pour le registre


C3

27

Codage Total Synchrone


■ Méthode

 - Recopier l'état des sorties dans le codage des états
- Compléter éventuellement avec d'autres bits



C3

$$Y = Q_0$$

 

Autres codages


■ Codage One-Hot

- Principe: 1 bascule par état
2 bascules ne peuvent être à '1' en même temps
Si $Q_i = 1$ alors la machine est à l'état i

C3

- Permet de simplifier les combinatoires

Codage One-Hot

 

$$D_0 = Q_3$$

$$D_2 = Q_1 + Q_2 \cdot \overline{E_2}$$

$$X = Q_0 + Q_2 + Q_3$$


$$D_1 = Q_0 \cdot E_1$$

$$D_3 = Q_0 \cdot E_1 + Q_2 \cdot E_2$$

$$Y = Q_1 + Q_3$$

C3


31

 

Machines de Mealy


Machines de Mealy

 - Structure similaire à Moore
- Différence: Le calcul des sorties dépend
 - De l'état présent
 - Des entrées



Machines de Mealy

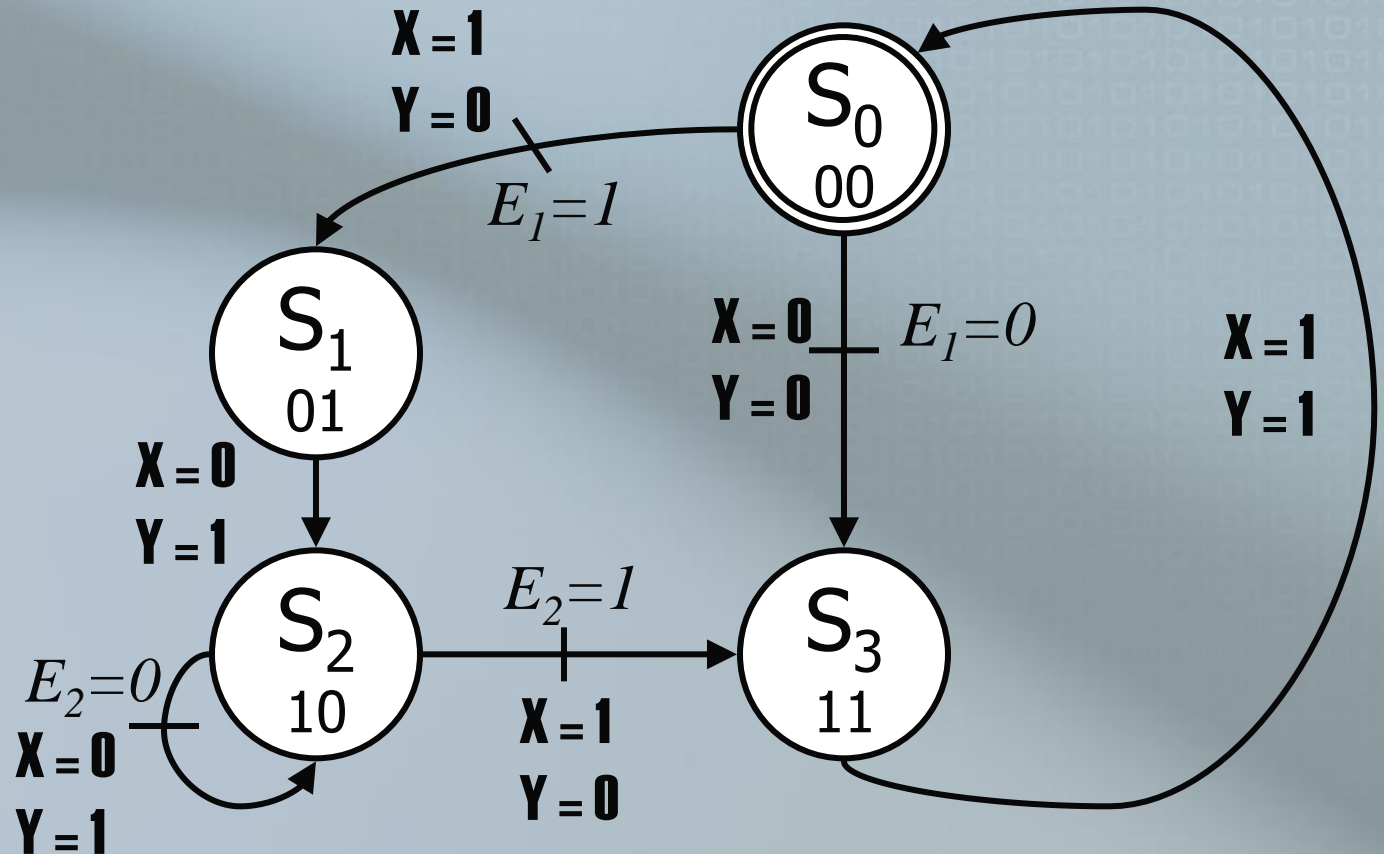- Représentation sur le graphe d'états
 - État des sorties sur les arcs



Machines de Mealy


■ Équations de l'état futur

$$Q_0^+ = \overline{Q_0} \cdot \overline{Q_1} + \overline{Q_0} \cdot E_2 \qquad Q_1^+ = Q_1 \oplus Q_0 + \overline{Q_1} \cdot \overline{E_1}$$

■ Équations des sorties


$$X = E_2 \cdot Q_1 + Q_0 \cdot Q_1 + E_1 \cdot \overline{Q_0} \cdot \overline{Q_1}$$

$$Y = Q_0 + Q_1 \cdot \overline{E_2}$$

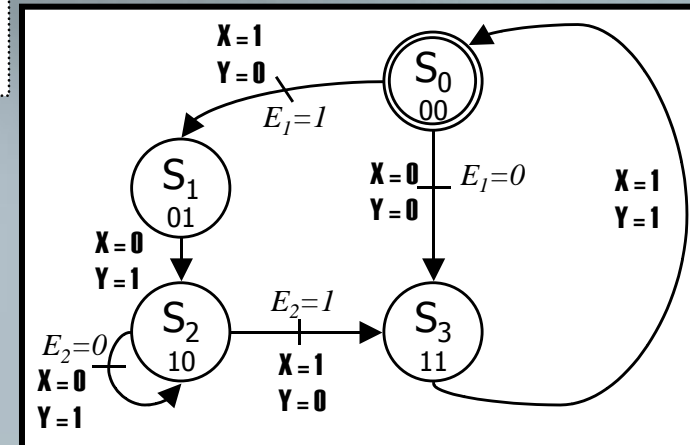

Machine de Mealy Synchrone

 
- Inconvénient Mealy:
 - Valeurs transitoires des sorties
 - Synchronisation
- Solution: Ajout d'un registre d'état



```

1
2 -- Company: Young Embedded Systems LLC
3 -- Engineer: Gene Breniman
4 -- Module Name: ARM_SEQ_RAM- - Behavioral
5 -- Revisions:
6 -- 0.01 - 07/02/2007 File Created
7 -- Additional Comments:
8
9 -----
10 library IEEE;
11 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
12 use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
13 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
14
15 entity ClkDiv is
16 Port ( InByte : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); --<-- Seq_CPLD
17       RegSel : in STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0); --<-- Seq_CPLD
18       RegStrb : in STD_LOGIC; --<-- Seq_CPLD
19       MClk : in STD_LOGIC; --<-- OSC
20       SeqReset : in STD_LOGIC; --<-- Power Monitor
21       ADC_Clk : out STD_LOGIC); -->-- ADC
22 end ClkDiv;
23
24 architecture Behavioral of ClkDiv is
25 signal ADC_div : STD_LOGIC_VECTOR(
26 signal ADCClk : STD_LOGIC := '0';
27 signal ClkSel : STD_LOGIC_VECTOR(
28
29 begin
30
31 ClkDivP : process(Mclk,SeqReset)
32 begin
33 if SeqReset = '0' then
34 ADCClk <= '0';
35 ADC_div <= "001001";
36 elsif Mclk = '0' and Mclk'event then
37 if ADC_div = "000000" then
38 ADCClk <= not(ADCClk);
39 case ClkSel is
40 when "000" =>
41 when "001" =>
42 ADC_div <= "000001";
43 when "010" =>
44 ADC_div <= "000100";
45 when "011" =>
46 ADC_div <= "001001";
47 when "100" =>
48 ADC_div <= "001001";
49 when others =>

```

 


Codage VHDL

Machines à états - VHDL

■ Description à l'aide de process


- 1) Process décrivant le séquentiel (registre d'états)
- 2) Process décrivant le combinatoire des états futurs
- 3) Process décrivant le combinatoire des sorties

 2) et 3) peuvent être mis dans un même process



Machine de Moore - VHDL
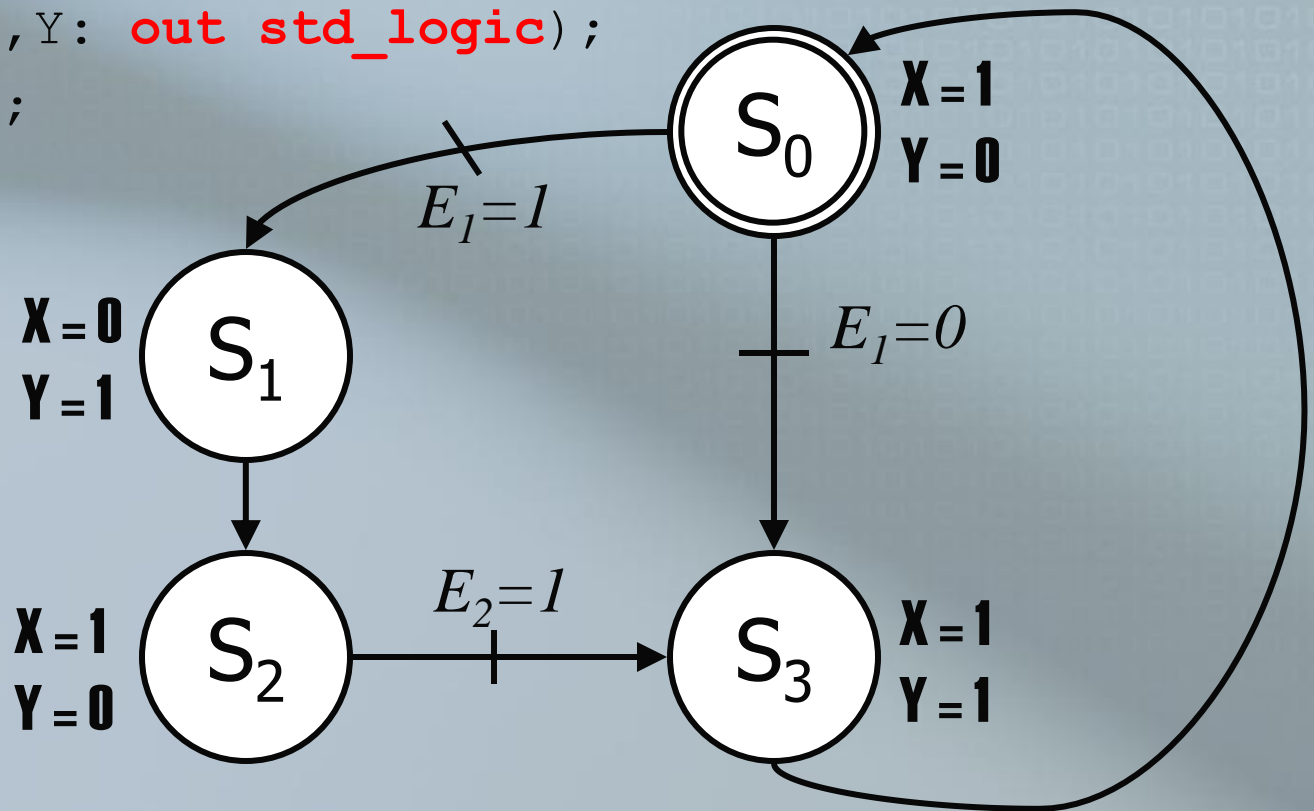
```
entity MAE is  
port( h, raz: in std_logic;  
      e1, e2: in std_logic;  
      X, Y: out std_logic);  
end MAE;
```



Machine de Moore - VHDL

```
architecture Moore3 of MAE is  
  -- Definition d'un type etat  
  type etat is (S0, S1, S2, S3);  
  signal EP, EF: etat;
```

```
begin
```

```
  -- Process du Registre d'etats
```

```
  process (h, raz)
```


```
  begin
```

```
    if raz='0' then EP <= S0;
```

```
    elsif rising_edge(h) then EP <= EF;
```

```
    end if;
```

```
  end process;
```

 

*Codage des états non spécifié.
Établi par un outil de synthèse
en fonction de consignes*

Machine de Moore - VHDL

-- Combinatoire des etats

process (EP,e1,e2)

begin

case (EP) **is**

when S0 => EF<=S3; **if** e1='1' **then** EF<=S1; **end if**;

when S1 => EF<=S2;


when S2 => EF<=S2; **if** e2='1' **then** EF<=S3; **end if**;

when S3 => EF<=s0;

when others => **null**;

end case;


end process;

 

*L'état futur doit être spécifié
Pour TOUTES les combinaisons
des entrées et de l'état présent*

Machine de Moore - VHDL
 
```
-- Combinatoire des sorties
process (EP)
begin
    case (EP) is
        when S0 => X<='1'; Y<='0';
        when S1 => X<='0'; Y<='1';
        when S2 => X<='1'; Y<='0';
        when S3 => X<='1'; Y<='1';
        when others => null;
    end case;
end process;
end Moore3;
```



Machine de Moore - VHDL

-- Tout le combinatoire en un process

```
process (EP, e1, e2)
```

```
begin
```

```
  X<= '1'; Y<= '1';
```

```
  case (EP) is
```

```
    when S0 => Y<= '0';
```

```
      EF<=S3; if e1='1' then EF<=S1; end if;
```

```
    when S1 => X<= '0';
```

```
      EF<=S2;
```

```
    when S2 => Y<= '0';
```


```
      EF<=S2; if e2='1' then EF<=S3; end if;
```

```
    when S3 => EF<=s0;
```

```
    when others => null;
```

```
  end case;
```

```
end process;
```

 


C3

43

Machine de Mealy - VHDL
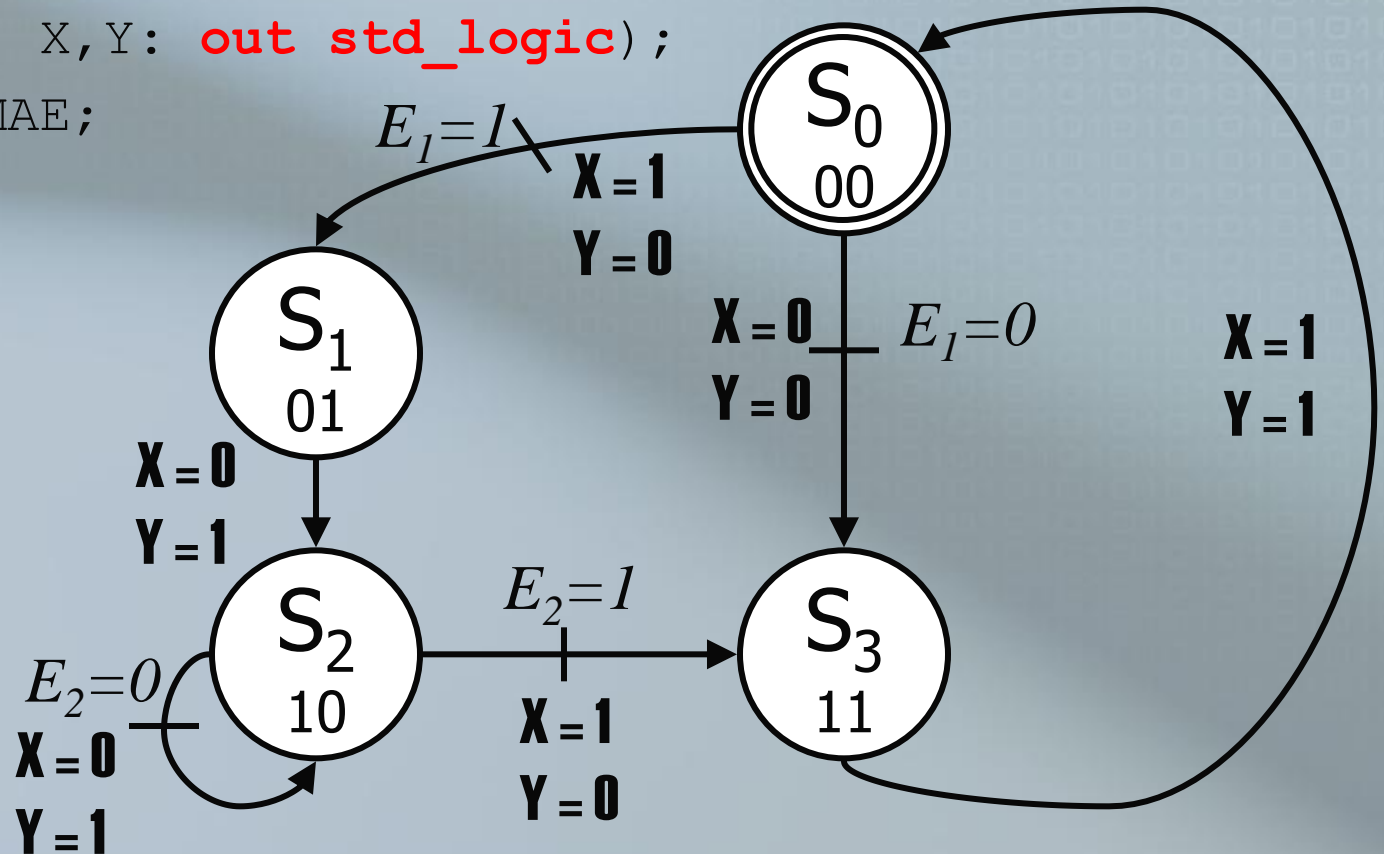
```
entity MAE is
port( h, raz: in std_logic;
      e1,e2: in std_logic;
      X,Y: out std_logic);
end MAE;
```



C3

44

Machine de Mealy - VHDL

```
architecture Mealy of MAE is  
  -- Definition d'un type etat  
  type etat is (S0, S1, S2, S3);  
  signal EP, EF: etat;
```

```
begin
```

```
  -- Process du Registre d'etats
```

```
  process (h, raz)
```


```
  begin
```

```
    if raz='0' then EP <= S0;
```

```
    elsif rising_edge(h) then EP <= EF;
```

```
    end if;
```

```
  end process;
```

 

C3

45

Machine de Mealy - VHDL

```
process (EP, e1, e2)
begin
```

```
  X<= '1'; Y<= '1';
```

```
  case (EP) is
```

```
    when S0 => if e1='1' then EF<=S1; Y<= '0';
               else EF<=S3; X<= '0'; Y<= '0'; end if;
```

```
    when S1 => X<= '0'; EF<=S2;
```

```
    when S2 => if e2='1' then EF<=S3; Y<= '0';
               else EF<=S2; X<= '0'; end if;
```


```
    when S3 => EF<=S0;
```

```
    when others => null;
```

```
  end case;
```

```
end process;
```

```
end Mealy;
```

 

C3

46

Mealy Synchrone - VHDL

```
architecture Mealy2 of MAE is  
  -- Definition d'un type etat  
  type etat is (S0,S1,S2,S3);  
  signal EP, EF: etat;  
  
  -- Sortie du Combinatoire de sortie  
  signal C1,C2: std_logic;
```

```
begin
```

```
  -- Process du Registre d'etats
```

```
  process (h,raz)
```


```
  begin
```

```
    if raz='0' then EP <= S0; X<='0'; Y<='0';
```

```
    elsif rising_edge(h) then EP <= EF; X<=C1; Y<=C2;
```

```
    end if;
```

```
  end process;
```

 

Mealy Synchrone - VHDL

```
process (EP, e1, e2)
begin
```

```
    C1<= '1'; C2<= '1';
```

```
    case (EP) is
```

```
        when S0 => if e1='1' then EF<=S1; C2<= '0';
                   else EF<=S1; C1<= '0'; C2<= '0'; end if;
```

```
        when S1 => C1<= '0'; EF<=S2;
```

```
        when S2 => if e2='1' then EF<=S3; C2<= '0';
                   else EF<=S2; C1<= '0'; end if;
```


```
        when S3 => EF<=S0;
```

```
        when others => null;
```

```
    end case;
```

```
end process;
```

```
end Mealy2;
```

 

C3

48